

# **Sistemas Digitais 2**

## **Projeto estrutural**

### **Declaração e instanciação de componentes**

Prof. Daniel M. Muñoz Arboleda

FGA - UnB

## Agenda

- Definição de componente
- Vantagens do uso de componentes
- Declaração de componentes
- Instanciação de componentes PORT MAP
- Instanciação de componentes GENERIC MAP
- Instanciação de componentes PORT MAP e GENERATE
- Exemplos
  - Circuito detector de paridade de 3 bits
  - Circuito gerador de paridade com GENERIC MAP
  - Implementação de uma ULA
  - Registrador de deslocamento usando PORT MAP e GENERATE
  - Video aula: contador up/down de 4 bits com divisor de clock de 1 segundo e decodificador binário para 7 segmentos (componentes)

- Circuitos digitais implementados em VHDL podem ser descritos de forma estrutural e/ou comportamental
- A descrição estrutural define as estruturas de interconexão entre os módulos (como um esquemático ou um *netlist*). De forma geral, a descrição estrutural está baseada em **componentes**.
- A descrição comportamental está baseada em processos (conjunto de instruções sequencias) e/ou atribuições concorrentes.

### Descrição estrutural

Declaração de entidade  
Declaração de arquitetura  
Declaração de sinais  
Declaração de componentes  
Instanciação de componentes

### Descrição comportamental

Atribuição de sinais  
Atribuição concorrente de sinais  
*Processos*  
*Procedures e Funções*

## Componente

- Componentes são uma porção de código (*Library+Entity+Architecture*)
- Componentes são entidades descritas separadamente e que podem ser organizadas em bibliotecas.
- Uma vez testados e validados, os componentes podem ser usados em diversos projetos por diferentes pessoas.

## Vantagens do uso de componentes

- O uso de componentes permite a construção de projetos hierárquicos.
- Permite particionar o código de forma que as equipes de trabalho compartilhem e reusem código.
- Podem ser utilizados em diversos circuitos e projetos sem precisar reescrever o código de forma explícita.

## Declaração de componentes

- Para usar (instanciar) um componente o mesmo deve ser declarado.
- Os componentes devem ser declarados entre a declaração da *arquitetura* e o *begin* da *arquitetura* **ou** em *packages*.
- A sintaxe para declaração de componentes é mostrada abaixo

```
COMPONENT component_name IS
  PORT (
    port_name : signal_mode signal_type;
    port_name : signal_mode signal_type;
    ...);
END COMPONENT;
```

- Observe-se que a declaração de componentes é similar à declaração de entidades. Deve especificar o nomes das portas, os modos (*in*, *out*, *inout*, *buffer*, etc) e tipo de dados (*std\_logic\_vector*, *bitvector*, *integer*, *boolean*, etc).

## Instanciação de componentes: diretiva PORT MAP

- A seguir mostra-se a sintaxe da diretiva PORT MAP.
- A lista de portas especifica como são conectadas (mapeadas) as entradas e saídas do componente.

```
label: component_name PORT MAP (port_list);
```

- Existem duas formas para mapear as portas de um componente durante a sua instanciação: *positional mapping* e *nominal mapping*.

## Instanciação de componentes: diretiva PORT MAP

- Considere o componente da porta inversora:

```
COMPONENT inverter IS  
    PORT (a: IN STD_LOGIC; b: OUT STD_LOGIC);  
END COMPONENT;
```

- *Positional mapping*: U1: inverter PORT MAP (x, y);
- *Nominal mapping*: U1: inverter PORT MAP (x=>a, y=>b);

No mapeamento posicional, as portas  $x$  e  $y$  correspondem com  $a$  e  $b$ , respectivamente. O mapeamento posicional é mais fácil de escrever, porém o mapeamento nominal é menos propenso a erros.

- As portas também podem se deixar desconectadas (OPEN), por exemplo:

```
U2: my_circuit PORT MAP (x=>a, y=>b, w=>OPEN, z=>d);
```

## Instanciação de componentes: GENERIC MAP e PORT MAP

- Quando o componentes possui parâmetros genéricos, deve-se usar a seguinte sintaxe:

```
parameter_rom: read_only_memory  
    generic map (data_bits => 16, addr_bits => 8);  
    port map (en => rom_sel, data => param, addr => a(7 downto 0);
```



## Instanciação de componentes: PORT MAP e GENERATE

- A diretiva GENERATE serve para criar múltiplas instancias do mesmo código concorrente. GENERATE aceita condicionais IF-THEN e FOR LOOP
- A seguir mostra-se a sintaxe da diretiva FOR – GENERATE:

```
label: FOR identifier IN range GENERATE  
    (concurrent assignments)  
END GENERATE;
```

- Quando a atribuição concorrente é um PORT MAP, o GENERATE serve para replicar estruturas (útil para representar arquiteturas regulares).

```
g1 : FOR i IN 0 TO 3 GENERATE  
    dffx : dff PORT MAP( z(i), clk, z(i + 1));  
END GENERATE;
```

## Exemplo1: circuito de detecção de paridade de 3 bits

- A saída é '1' se houver um número ímpar de entradas iguais a '1'. O circuito será descrito instanciando componentes de portas ou-exclusivo.
- Porta ou-exclusivo de 2 entradas:

```
entity xor2 is
```

```
Port( x: in std_logic;  
      y: in std_logic;  
      z: out std_logic);
```

```
end xor2;
```

```
architecture Behavioral of xor2 is
```


```
begin
```

```
z <= ((not x) and y) or (x and not(y));
```

```
end Behavioral;
```
 
## Exemplo1: circuito de detecção de paridade de 3 bits

- O circuito será descrito instanciando **componentes** de portas ou-exclusivo.



```
entity paridade is
  port(a,b,c : in std_logic;
        s : out std_logic);
end paridade;
```

```
architecture arch_paridade of paridade is
  component xor2 is
    port(x,y: in std_logic;
          z: out std_logic);
  end component;
  signal d: std_logic;
begin
    U1: xor2 PORT MAP(a,b,d);
    U2: xor2 PORT MAP(c,d,s);
end arch_paridade;
```

## Exemplo2: circuito gerador de paridade com **GENERIC MAP**

- O circuito gerador de paridade adiciona um bit no vetor de entrada. Esse bit é '0' se o número de '1's no vetor de entrada é par, ou '1' se o número de '1's é ímpar. Dessa forma o vetor resultante sempre terá um número par de '1's.
- Primeiro será apresentada a arquitetura genérica (GENERIC) do circuito gerador de paridade.
- Em seguida essa arquitetura será instanciada como um **componente**.

## Exemplo2: circuito gerador de paridade com GENERIC MAP

```
5  ENTITY parity_gen IS
6      GENERIC (n : INTEGER := 7); -- default is 7
7      PORT ( input: IN BIT_VECTOR (n DOWNT0 0);
8             output: OUT BIT_VECTOR (n+1 DOWNT0 0));
9  END parity_gen;
10 -----
11 ARCHITECTURE parity OF parity_gen IS
12 BEGIN
13     PROCESS (input)
14         VARIABLE temp1: BIT;
15         VARIABLE temp2: BIT_VECTOR (output'RANGE);
16     BEGIN
17         temp1 := '0';
18         FOR i IN input'RANGE LOOP
19             temp1 := temp1 XOR input(i);
20             temp2(i) := input(i);
21         END LOOP;
22         temp2(output'HIGH) := temp1;
23         output <= temp2;
24     END PROCESS;
25 END parity;
```

Arquitetura genérica chamada *parity\_gen* do circuito gerador de paridade.

Mudando o valor de  $n$  modifica-se o tamanho do vetor de entrada e saída do gerador de paridade.


## Exemplo2: circuito gerador de paridade com GENERIC MAP

```
1  ----- File my_code.vhd (actual project): -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY my_code IS
6      GENERIC (n : POSITIVE := 2); -- 2 will overwrite 7
7      PORT ( inp: IN BIT_VECTOR (n DOWNT0 0);
8            outp: OUT BIT_VECTOR (n+1 DOWNT0 0));
9  END my_code;
10 -----
11 ARCHITECTURE my_arch OF my_code IS
12 -----
13     COMPONENT parity_gen IS
14         GENERIC (n : POSITIVE);
15         PORT (input: IN BIT_VECTOR (n DOWNT0 0);
16              output: OUT BIT_VECTOR (n+1 DOWNT0 0));
17     END COMPONENT;
18 -----
19 BEGIN
20     C1: parity_gen GENERIC MAP(n) PORT MAP(inp, outp);
21 END my_arch;
22 -----
```

Instanciação do componente *parity\_gen*. Mudando o valor de *n* pode-se configurar o tamanho do circuito.
 
### Exemplo3: implementação de uma ULA

- A seguir mostra-se a arquitetura de uma ULA (unidade lógica aritmética) de 8 bits.
- A ULA está constituída de uma unidade lógica e uma unidade aritmética.
- A operação é feita a partir da entrada de seleção sel de 4 bits.
- Um multiplexador é usado na saída para direcionar a operação selecionada.



## Exemplo3: implementação de uma ULA

- As operações da ULA são as seguintes:

sel	Operation	Function	Unit
0000	$y \leq a$	Transfer a	Arithmetic
0001	$y \leq a+1$	Increment a	
0010	$y \leq a-1$	Decrement a	
0011	$y \leq b$	Transfer b	
0100	$y \leq b+1$	Increment b	
0101	$y \leq b-1$	Decrement b	
0110	$y \leq a+b$	Add a and b	
0111	$y \leq a+b+cin$	Add a and b with carry	
1000	$y \leq \text{NOT } a$	Complement a	Logic
1001	$y \leq \text{NOT } b$	Complement b	
1010	$y \leq a \text{ AND } b$	AND	
1011	$y \leq a \text{ OR } b$	OR	
1100	$y \leq a \text{ NAND } b$	NAND	
1101	$y \leq a \text{ NOR } b$	NOR	
1110	$y \leq a \text{ XOR } b$	XOR	
1111	$y \leq a \text{ XNOR } b$	XNOR	

Observe que o bit mais significativo de *sel* escolhe se será feita uma operação aritmética ou uma operação lógica.

Se  $\text{sel}(3)='0'$  então é feita uma operação aritmética

Se  $\text{sel}(3)='1'$  então é feita uma operação lógica



```

1  ----- COMPONENT arith_unit: -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  USE ieee.std_logic_unsigned.all;
5  -----
6  ENTITY arith_unit IS
7      PORT ( a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0);
8              sel: IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNT0 0);
9              cin: IN STD_LOGIC;
10             x: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0));
11 END arith_unit;
12 -----
13 ARCHITECTURE arith_unit OF arith_unit IS
14     SIGNAL arith, logic: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0);
15 BEGIN
16     WITH sel SELECT
17         x <=  a WHEN "000",
18              a+1 WHEN "001",
19              a-1 WHEN "010",
20              b WHEN "011",
21              b+1 WHEN "100",
22              b-1 WHEN "101",
23              a+b WHEN "110",
24              a+b+cin WHEN OTHERS;
25 END arith_unit;
26 -----

```

Implementação da unidade aritmética *arith\_unit*.

Operações:

- $a$
- incremento em  $a$
- decremento em  $a$
- $b$
- incremento em  $b$
- decremento em  $b$
- $a+b$
- $a+b+carry\_in$

```
1  ----- COMPONENT logic_unit: -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY logic_unit IS
6      PORT ( a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0);
7              sel: IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNT0 0);
8              x: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0));
9  END logic_unit;
10 -----
11 ARCHITECTURE logic_unit OF logic_unit IS
12 BEGIN
13     WITH sel SELECT
14         x <=  NOT a WHEN "000",
15               NOT b WHEN "001",
16               a AND b WHEN "010",
17               a OR b WHEN "011",
18               a NAND b WHEN "100",
19               a NOR b WHEN "101",
20               a XOR b WHEN "110",
21               NOT (a XOR b) WHEN OTHERS;
22 END logic_unit;
23 -----
```

Implementação da unidade lógica *logic\_unit*.


Operações:

- not *a*
- not *b*
- *a* and *b*
- *a* or *b*
- *a* nand *b*
- *a* nor *b*
- *a* xor *b*
- *a* xnor *b*

```
1  ----- COMPONENT mux: -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY mux IS
6      PORT ( a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0);
7              sel: IN STD_LOGIC;
8              x: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0));
9  END mux;
10 -----
11 ARCHITECTURE mux OF mux IS
12 BEGIN
13     WITH sel SELECT
14         x <=    a WHEN '0',
15                b WHEN OTHERS;
16 END mux;
17 -----
```

Implementação do  
multiplexador *mux*.
 
```
1  ----- Project ALU (main code): -----  
2  LIBRARY ieee;  
3  USE ieee.std_logic_1164.all;  
4  -----  
5  ENTITY alu IS  
6      PORT ( a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);  
7            cin: IN STD_LOGIC;  
8            sel: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);  
9            y: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));  
10 END alu;
```



Implementação da ULA:

**declaração da entidade**

Entradas:

- *a* e *b* de 8 bits
- *cin* (carry in) de 1 bit
- *sel* de 4 bits (seleção)

Saída:

- *y* de 8 bits

```
11 -----
12 ARCHITECTURE alu OF alu IS
13 -----
14     COMPONENT arith_unit IS
15     PORT ( a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
16           cin: IN STD_LOGIC;
17           sel: IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
18           x: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
19     END COMPONENT;
20     -----
21     COMPONENT logic_unit IS
22     PORT ( a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
23           sel: IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
24           x: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
25     END COMPONENT;
26     -----
27     COMPONENT mux IS
28     PORT ( a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
29           sel: IN STD_LOGIC;
30           x: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
31     END COMPONENT;
32     -----
33     SIGNAL x1, x2: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
34 -----
```

Implementação da ULA:

**declaração de componentes**

- *arith\_unit*
- *logic\_unit*
- *mux*

Declaração de sinais intermediários:

- *x1* : vetor de 8 bits
- *x2* : vetor de 8 bits

```
35 BEGIN
36     U1: arith_unit PORT MAP (a, b, cin, sel(2 DOWNT0 0), x1);
37     U2: logic_unit PORT MAP (a, b, sel(2 DOWNT0 0), x2);
38     U3: mux PORT MAP (x1, x2, sel(3), y);
39 END alu;
40 -----
```

## Implementação da ULA: **instanciação dos componentes**


- *arith\_unit*
- *logic\_unit*
- *mux*

Observe que a saída do componente *arith\_unit* vai para o sinal *x1* e que a saída do componente *logic\_unit* vai para o sinal *x2*.

Observe que as entradas do componente *mux* são *x1*, *x2* e o bit mais significativo do vetor de seleção *sel(3)*. A saída do *mux* vai para a saída geral *y*.
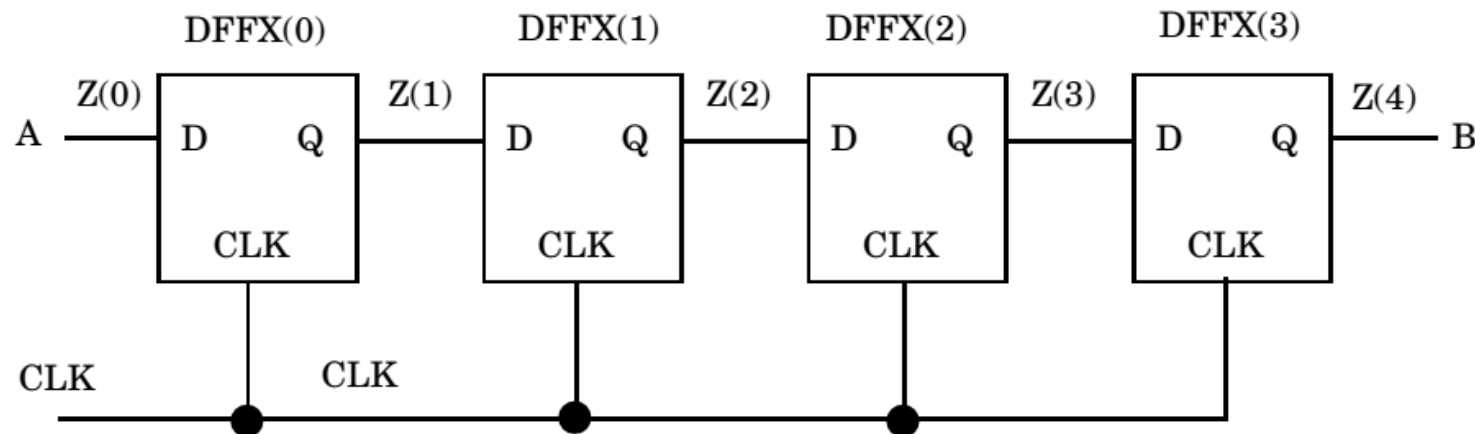
## Exemplo 4: shift register usando PORT MAP e GENERATE

A seguir mostra-se a arquitetura de um registrador de deslocamento SISO de 4 bits baseado na réplica do componente DFF, o qual é um flip-flop tipo D.



## Exemplo 4: shift register usando PORT MAP e GENERATE

- Registrador de deslocamento de 4 bits usando PORT MAP e GENERATE

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
ENTITY shift IS
    PORT( a, clk : IN std_logic;
          b : OUT std_logic);
END shift;

ARCHITECTURE gen_shift OF shift IS
    COMPONENT dff
        PORT( d, clk : IN std_logic;
              q : OUT std_logic);
    END COMPONENT;

    SIGNAL z : std_logic_vector( 0 TO 4 );
BEGIN
    z(0) <= a;

    g1 : FOR i IN 0 TO 3 GENERATE
        dffx : dff PORT MAP( z(i), clk, z(i + 1));
    END GENERATE;

    b <= z(4);
END gen_shift;
```



## Exemplo 4: shift register usando PORT MAP e GENERATE

Registrador de deslocamento de 4 bits usando PORT MAP e GENERATE

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
ENTITY shift IS
    PORT( a, clk : IN std_logic;
          b : OUT std_logic);
END shift;

ARCHITECTURE gen_shift OF shift IS
    COMPONENT dff
        PORT( d, clk : IN std_logic;
              q : OUT std_logic);
    END COMPONENT;

    SIGNAL z : std_logic_vector( 0 TO 4 );
BEGIN
    z(0) <= a;

    g1 : FOR i IN 0 TO 3 GENERATE
        dffx : dff PORT MAP( z(i), clk, z(i + 1));
    END GENERATE;

    b <= z(4);
END gen_shift;
```


```
ARCHITECTURE long_way_shift OF shift IS
    COMPONENT dff
        PORT( d, clk : IN std_logic;
              q : OUT std_logic);
    END COMPONENT;

    SIGNAL z : std_logic_vector( 0 TO 4 );
BEGIN
    z(0) <= a;

    dff1: dff PORT MAP( z(0), clk, z(1) );
    dff2: dff PORT MAP( z(1), clk, z(2) );
    dff3: dff PORT MAP( z(2), clk, z(3) );
    dff4: dff PORT MAP( z(3), clk, z(4) );
```

Representações equivalentes!
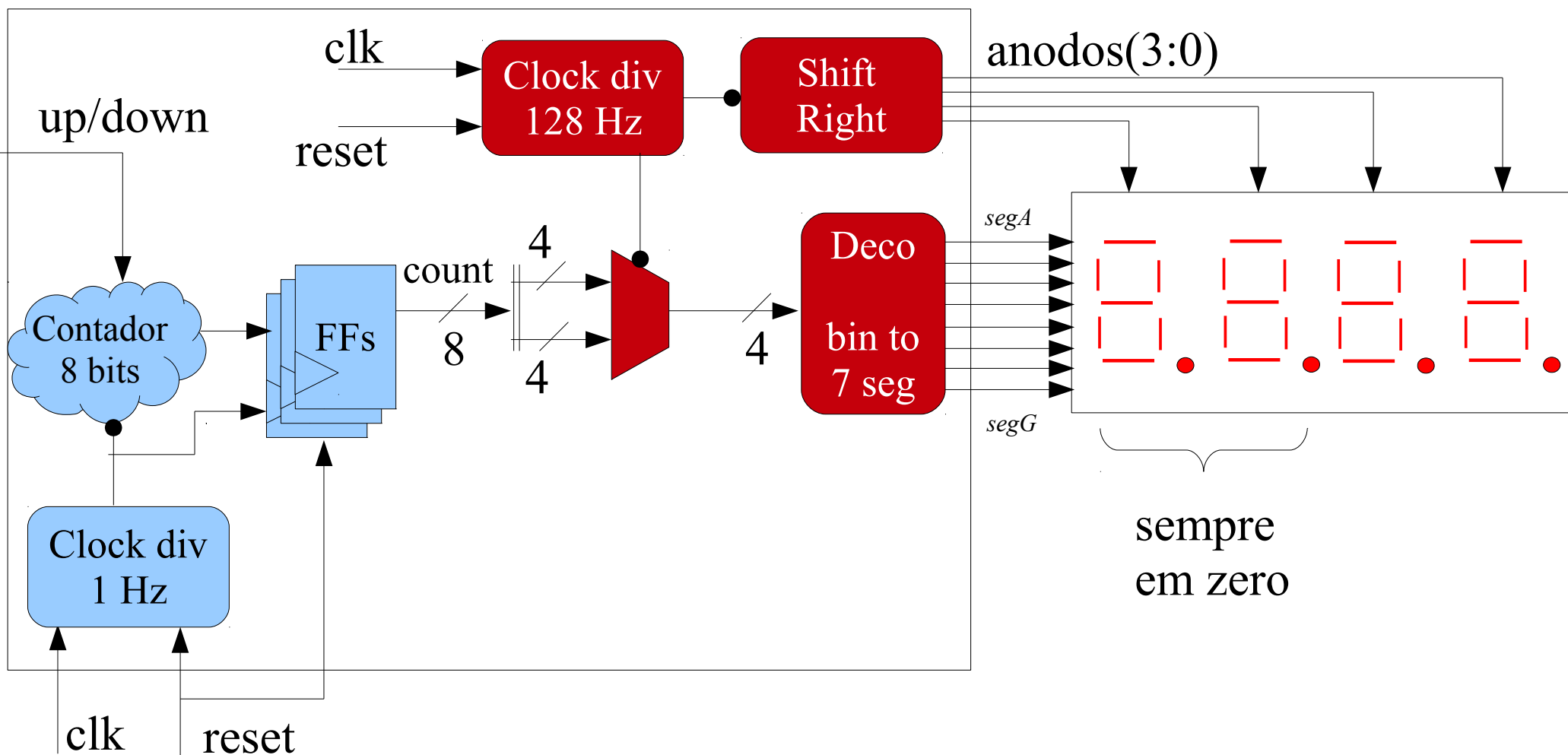
## Exemplo 5: contador up/down a 1seg com decodificador 7 segmentos



```
entity divisor_clk is
  generic (preset : std_logic_vector(24 downto 0):= (others=>'0'));
  port ( reset : in  STD_LOGIC;
        clk   : in  STD_LOGIC;
        outclk : out STD_LOGIC);
end divisor_clk;

architecture Behavioral of divisor_clk is
  signal count : std_logic_vector(24 downto 0) := (others=>'0');
  signal clkaux : std_logic := '0';
begin

  outclk <= clkaux;
  process(clk,reset)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if reset='1' then
        count <= (others=>'0');
        clkaux <= '0';
      elsif count=preset then
        clkaux <= not clkaux;
        count <= (others=>'0');
      else
        count <= count + '1';
      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```

### Exemplo 5 contador updown com deco7seg

Implementação do divisor de  
clock *divisor\_clk*

- *preset* genérico
- mudando o valor do *preset*  
muda-se a frequência da saída  
do clock dividido.

```
entity contador_8bits is
  Port ( reset : in STD_LOGIC;
        clk : in STD_LOGIC;
        updown : in STD_LOGIC;
        saida : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end contador_8bits;
```

```
architecture Behavioral of contador_8bits is
  signal count : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000";
begin
```

```
  process(clk,reset)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if reset='1' then
        count<="00000000";
      elsif updown='0' then
        count<=count+'1';
      elsif updown='1' then
        count<=count-'1';
      end if;
    end if;
  end process;
  saida <= count;
```

```
end Behavioral;
```

### Exemplo 5 contador updown com deco7seg

Implementação do contador de  
8 bits *contador\_8bits*

- se *updown*='0' incrementa
- se *updown*='1' decrementa
- o sinal de clk irá receber o divisor de clock de 1 Hz.

```
entity mux4_1 is
  Port ( reset : in std_logic;
        clk   : in std_logic;
        dig1  : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        dig2  : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        dig3  : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        dig4  : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        saida : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end mux4_1;

architecture Behavioral of mux4_1 is
  signal sel : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) := "00";
begin
  with sel select
    saida <= dig1 when "00",
            dig2 when "01",
            dig3 when "10",
            dig4 when others;

  process(clk,reset)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if reset='1' then
        sel<="00";
      else
        sel <= sel+"01";
      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```

### Exemplo 5 contador updown com deco7seg

Implementação do multiplexador  
*mux4\_1*

- O multiplexador é implementado combinacionalmente com as diretivas *with select*.
- O processo sequencial implementa um contador de 2 bits que controla o mux.
- E entrada de *clk* irá receber a saída do divisor de clock de 128 Hz que controla a multiplexação dos displays de 7 segmentos.

```
entity registrador_deslocamento is
  Port ( reset : in STD_LOGIC;
        clk : in STD_LOGIC;
        anodos : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end registrador_deslocamento;

architecture Behavioral of registrador_deslocamento is

begin

  process(clk,reset)
    variable aux_anodo : std_logic_vector(4 downto 0) := "11110";
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if reset='1' then
        aux_anodo := "11110";
      else
        aux_anodo := aux_anodo(3 downto 0)&'1';
        if aux_anodo = "01111" then
          aux_anodo := "11110";
        end if;
      end if;
      anodos <= aux_anodo(3 downto 0);
    end if;
  end process;

end Behavioral;
```

### Exemplo 5 contador updown com deco7seg

Implementação do registrador de deslocamento

- Na condição de *reset* a saída dos anodos é “1110” ligando o primeiro display de 7 segmentos.
- O processo sequencial realiza um *shift left* a cada borda de subida do clock.
- E entrada de *clk* irá receber a saída do divisor de clock de 128 Hz que controla a multiplexação dos displays de 7 segmentos.

```
entity deco_7seg is
  Port ( entrada : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        segmentos : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end deco_7seg;

architecture Behavioral of deco_7seg is
begin
  process(entrada)
  begin
    case entrada is
      when "0000" => segmentos <= "11000000"; --0
      when "0001" => segmentos <= "11111001"; --1
      when "0010" => segmentos <= "10100100"; --2
      when "0011" => segmentos <= "10110000"; --3
      when "0100" => segmentos <= "10011001"; --4
      when "0101" => segmentos <= "10010010"; --5
      when "0110" => segmentos <= "10000010"; --6
      when "0111" => segmentos <= "11111000"; --7
      when "1000" => segmentos <= "10000000"; --8
      when "1001" => segmentos <= "10011000"; --9
      when "1010" => segmentos <= "10001000"; --A
      when "1011" => segmentos <= "10000011"; --b
      when "1100" => segmentos <= "11000110"; --c
      when "1101" => segmentos <= "10100001"; --d
      when "1110" => segmentos <= "10000110"; --E
      when others => segmentos <= "10001110"; --F
    end case;
  end process;
end Behavioral;
```

### Exemplo 5 contador updown com deco7seg

Implementação do decodificador  
de 7 segmentos

- implementação combinacional (processo não depende do clock).
- Decodificação binário para 7 segmentos.

```
architecture Behavioral of contador_updown_deco7seg is
-- declaracao de componentes
-- declaracao de sinais
begin
div1Hz: divisor_clk generic map (preset => "1011111010111100001000000")
    port map(reset => reset,
             clk => clk, -- 50 MHz
             outclk => clk1hz);
div128Hz: divisor_clk generic map (preset => "0000001011111010111100001")
    port map(reset => reset,
             clk => clk,
             outclk => clk128hz);
contador: contador_8bits port map(reset => reset,
                                   clk => clk1hz,
                                   updown => updown,
                                   saida => conta);
meumux: mux4_1 port map(reset => reset,
                        clk => clk128hz,
                        dig1 => conta(3 downto 0),
                        dig2 => conta(7 downto 4),
                        dig3 => "0000",
                        dig4 => "0000",
                        saida => deco);
shiftreg: registrador_deslocamento port map(reset => reset,
                                              clk => clk128hz,
                                              anodos => anodos);
meudeco: deco_7seg port map(entrada => deco,
                           segmentos => segmentos);
end Behavioral;
```


### Exemplo 5 contador updown com deco7seg

- Instanciação dos componentes
- o clock de 1 Hz é a entrada de clock do contador de 8 bits
- o clock de 128 Hz é a entrada de clock do multiplexador e do registrador de 7 segmentos.
- a saída *conta* do contador é segmentada nos dígitos do multiplexador.
- a saída *deco* de 4 bits do multiplexador é a entrada do decodificador de 7 segmentos.




## Exemplo 5 contador updown com deco7seg

Arquitetura RTL após a síntese lógica.

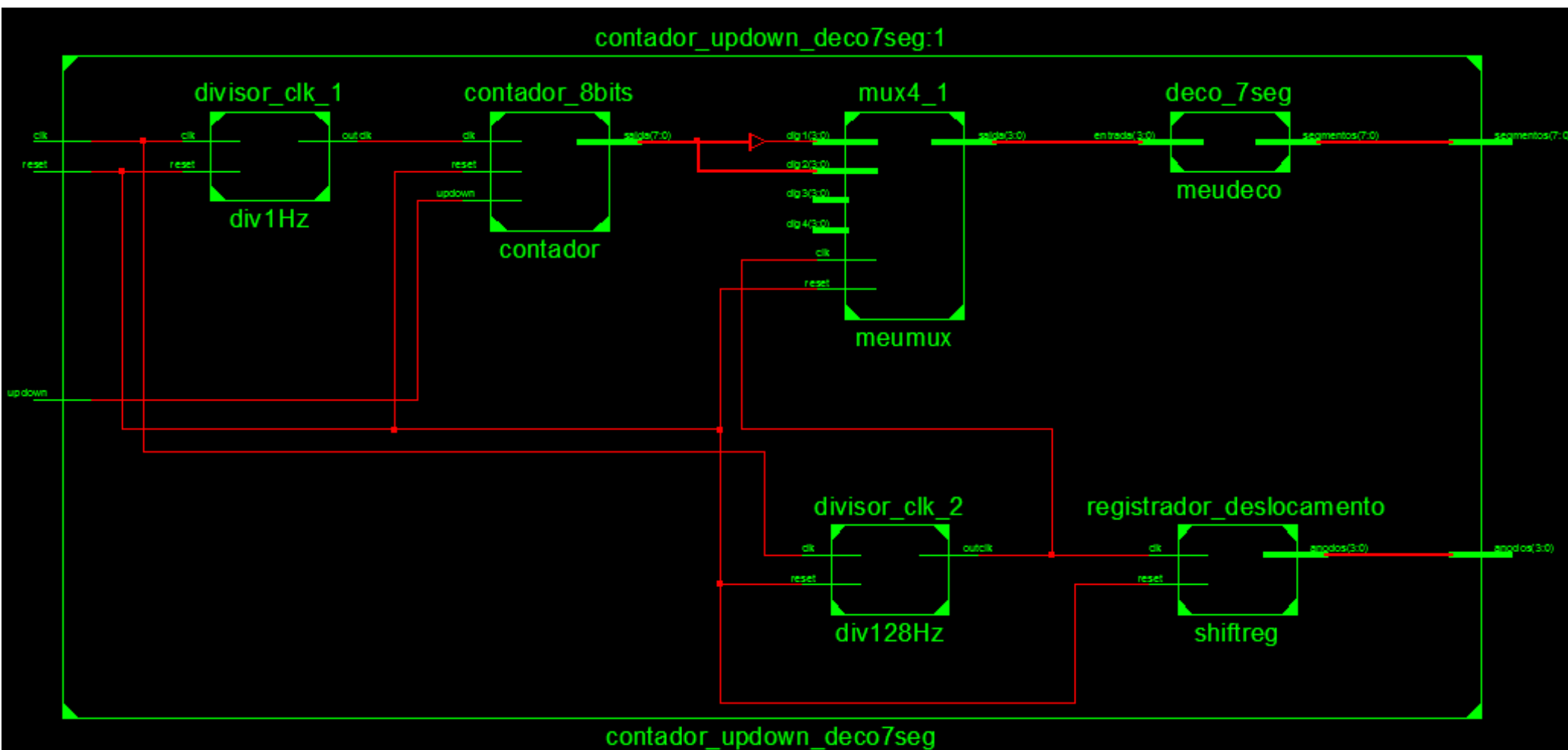


## Exemplo 5 contador updown com deco7seg

### Testbench e simulação

 

## Exemplo 5 contador updown com deco7seg

### Testbench e simulação

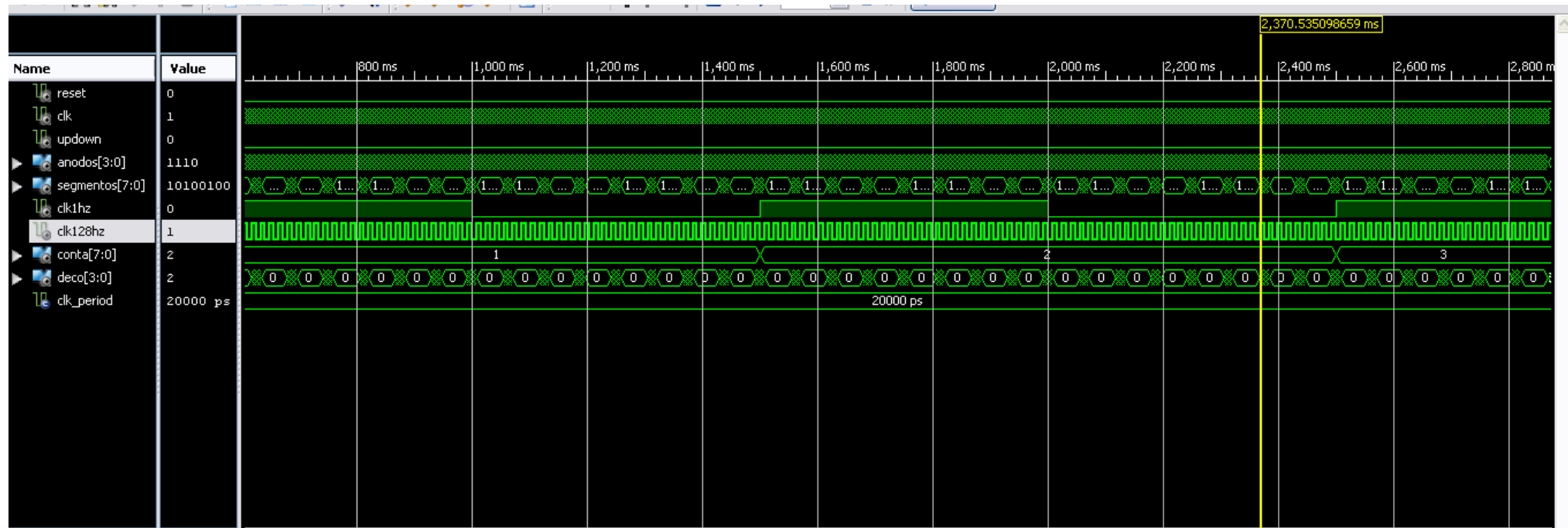

### **Sugestão de leitura:**

Capítulo 10, Livro: Pedroni, V.A., “Circuit Design with VHDL”, MIT Press, USA, 2004

### **Sugestão de exercícios:**

1. Usando a metodologia de instanciação por componentes implemente 3 divisores de clock a 2Hz, 1Hz e 0.5Hz
2. Modifique a ULA do exemplo 3 desta aula para trabalhar com 4 bits. Implemente no FPGA usando 4 switches para a entrada a e 4 switches para a entrada b. A saída deve ser mapeada nos leds da placa de desenvolvimento.
3. Acrescente um componente decodificador binário para 7 segmentos na implementação da ULA do exercício anterior.

### **Sugestão vídeo aula:**

Implementação por componentes de um contador updown de 8 bits com divisor de clock e decodificador de 7 segmentos (3 vídeos, aprox. 47 minutos)

<https://www.youtube.com/watch?v=rwyBVK0vnDU&list=PLKIWpQ56tY7KeqdSf36lrdsVTm2TGvdFq&index=16>

<https://www.youtube.com/watch?v=3drbBdLOI5Y&list=PLKIWpQ56tY7KeqdSf36lrdsVTm2TGvdFq&index=17>

[https://www.youtube.com/watch?v=\\_BHfpzNOpLc&list=PLKIWpQ56tY7KeqdSf36lrdsVTm2TGvdFq&index=18](https://www.youtube.com/watch?v=_BHfpzNOpLc&list=PLKIWpQ56tY7KeqdSf36lrdsVTm2TGvdFq&index=18)