

# **Sistemas Digitais 2**

## **Projeto lógico combinacional**

### **Portas lógicas, multiplexadores, somadores**

Prof. Daniel M. Muñoz Arboleda

FGA - UnB

## Agenda

- Projeto lógico combinacional em VHDL
  - Exemplos de descrição de portas lógicas
  - Exemplo editor de esquemáticos no ISE
  - Exemplos de descrição de portas lógicas de múltiplos bits
  - Exemplos de multiplexadores
  - Exemplos de somadores

## Sistemas combinacionais e sequenciais

Um *sistema digital combinacional* é qualquer sistema digital onde o comportamento de cada saída pode ser descrito como uma função que depende exclusivamente das **combinações** de valores instantâneos das entradas do sistema. Um sistema digital combinacional pode ser totalmente descrito por uma *tabela verdade*.

Um *sistema digital sequencial* é um sistema digital que, em geral, não pode ser descrito exclusivamente pela combinação das entradas. Portanto, é um sistema digital que sob as mesmas condições possui mais de um estado, isto é, depende dos valores passados das entradas (memória).


Um sistema combinacional é definido como um caso especial de um sistema sequencial.

## **Circuito combinacional**


Nos circuitos lógicos combinacionais a qualquer instante o nível lógico da saída depende da combinação dos níveis lógicos presentes na entrada. Um circuito combinacional não possui características de memória e, portanto, a sua saída depende apenas do valor regular das entrada (não depende de valores passados de entradas ou saídas ou estados).

Um circuito combinacional é constituído por um conjunto de portas lógicas as quais determinam os valores das saídas diretamente a partir dos valores atuais das entradas.

## Circuito combinacional

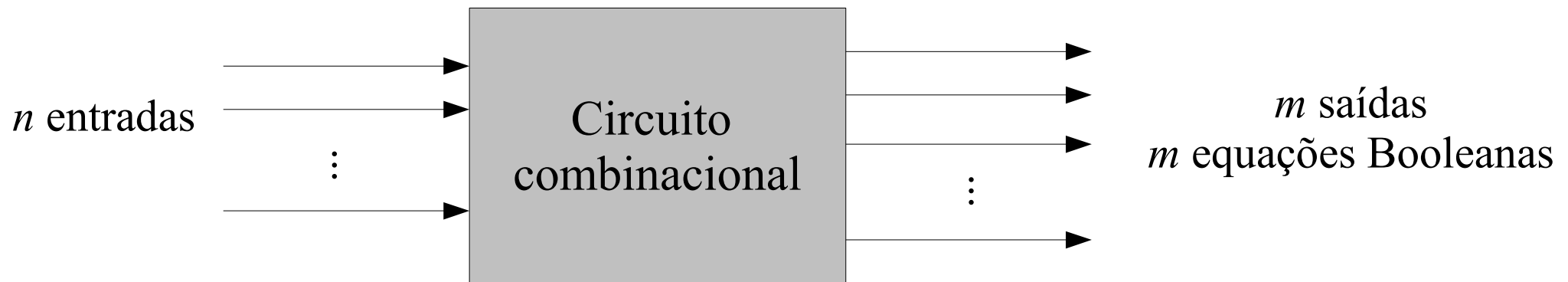

 
Pode-se dizer que um circuito combinacional realiza uma operação de processamento de informação a qual pode ser especificada por meio de um conjunto de equações Booleanas.





## Circuito sequencial

Um circuito sequencial, por sua vez, emprega elementos de armazenamento denominados latches e flip-flops, além de portas lógicas. Os valores das saídas do circuito dependem dos valores das entradas e dos estados dos latches ou flip-flops utilizados.

Latch SR


 


Flip-flop D

  
  
## Circuito sequencial

Como o estado dos latches e flip-flops é função dos valores anteriores das entradas, diz-se que as saídas de um circuito sequencial dependem dos valores das entradas e do histórico do próprio circuito. Logo, o comportamento de um circuito sequencial é especificado pela sequência temporal das entradas e de seus estados internos.



## Agenda

- Projeto lógico combinacional em VHDL
  - **Exemplos de descrição de portas lógicas**
  - Exemplo editor de esquemáticos no ISE
  - Exemplos de descrição de portas lógicas de múltiplos bits
  - Exemplos de multiplexadores
  - Exemplos de somadores




## Descrição VHDL porta AND2

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity and2 is
5  port(
6      a, b: in std_logic;
7      s   : out std_logic);
8  end and2;
9
10 architecture comportamental of and2 is
11 begin
12     s <= a and b;
13
14 end comportamental;
15
16

```

PORTA AND (E)

 

$X = A \cdot B$


A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

## Descrição VHDL porta AND3

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity and3 is port(
5      a, b, c: in std_logic;
6      s: out std_logic);
7  end and3;
8
9  architecture comportamental of and3 is
10 begin
11     s <= (a and b) and c;
12
13 end comportamental;
14

```

 

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

## Descrição VHDL porta NOT

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity inv is port(
5      a: in std_logic;
6      s: out std_logic);
7  end inv;
8
9  architecture comportamental of inv is
10 begin
11     s <= not a;
12
13 end comportamental;
```

## Descrição VHDL porta NAND2

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity nand2 is port(
5      a, b: in std_logic;
6      s: out std_logic);
7  end nand2;
8
9  architecture comportamental of nand2 is
10 begin
11     s <= a nand a;
12
13 end comportamental;
```

## Descrição VHDL porta XNOR2


```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity xnor2 is port(
5      a, b: in std_logic;
6      s: out std_logic);
7  end xnor2;
8
9  architecture comportamental of xnor2 is
10 begin
11     s <= a xnor b;
12
13 end comportamental;
```

## Agenda

- Projeto lógico combinacional em VHDL
  - Exemplos de descrição de portas lógicas
  - **Exemplo editor de esquemáticos no ISE**
  - Exemplos de descrição de portas lógicas de múltiplos bits
  - Exemplos de multiplexadores
  - Exemplos de somadores


## Desenho lógico combinacional em VHDL
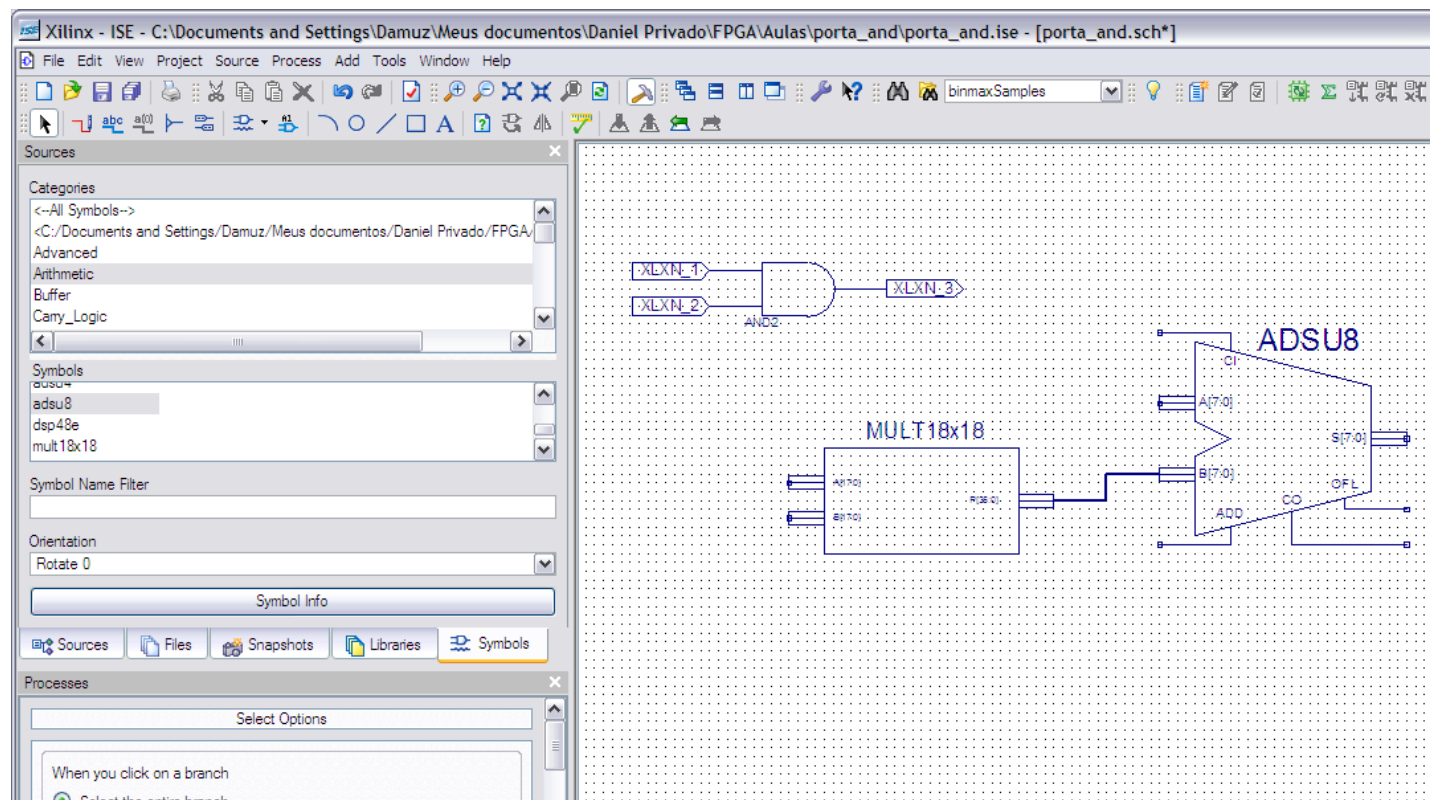
### Projeto 3. Editor de esquemáticos do ISE



## Desenho lógico combinacional em VHDL
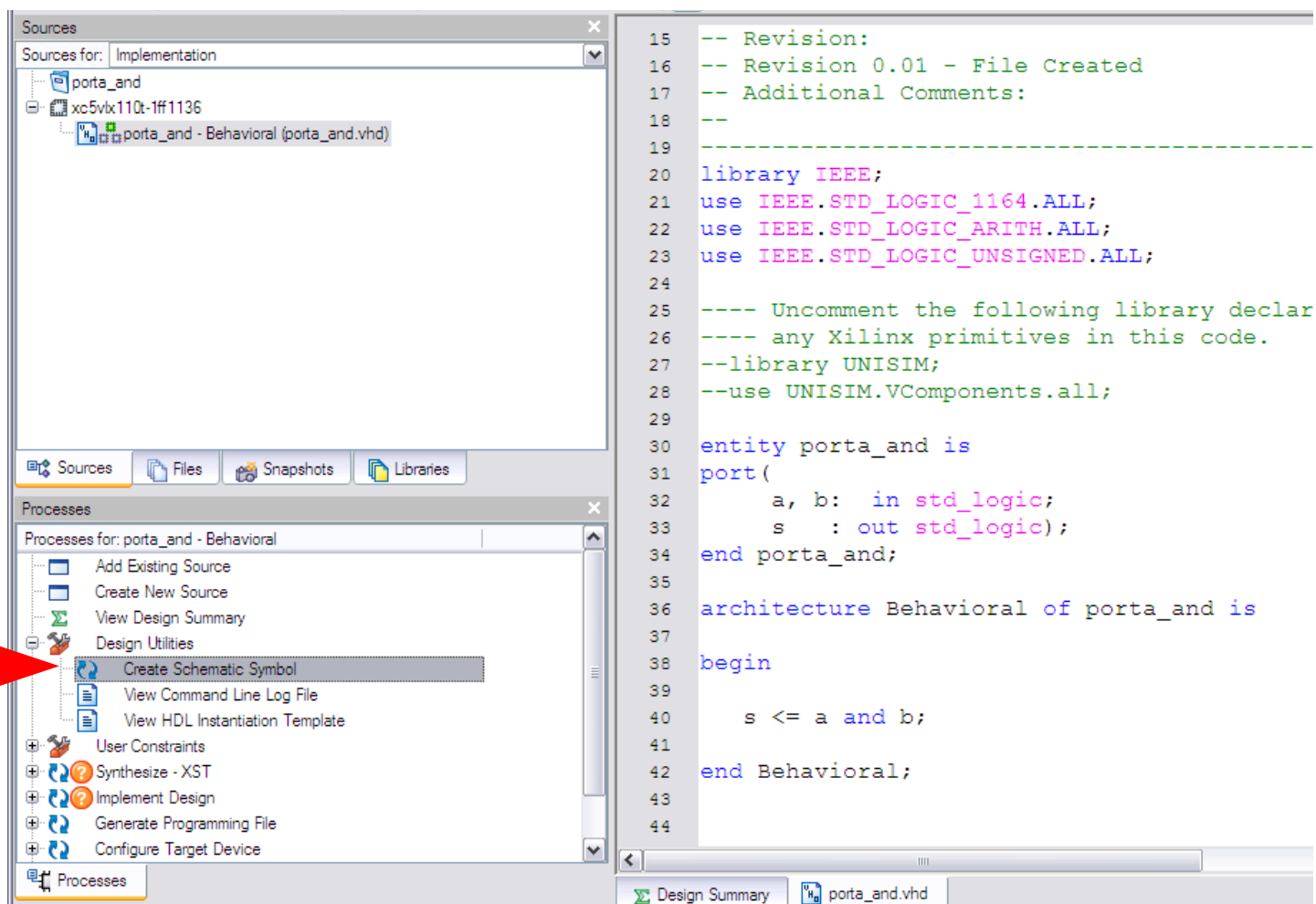
### Projeto 3. Criação de símbolos esquemáticos





## Agenda

- Projeto lógico combinacional em VHDL
  - Exemplos de descrição de portas lógicas
  - Exemplo editor de esquemáticos no ISE
  - **Exemplos de descrição de portas lógicas de múltiplos bits**
  - Exemplos de multiplexadores
  - Exemplos de somadores

## Descrição VHDL porta AND2 de 8 bits

```
1 entity porta_and2_vetor is port(  
2     a, b: in std_logic_vector(7 downto 0);  
3     x: out std_logic_vector(7 downto 0));  
4 end porta_and2_vetor;  
5  
6  
7 architecture behavioral of porta_and2_vetor is  
8 begin  
9     x <= a and b;  
10 end behavioral;  
11
```

## Descrição VHDL porta AND2 de 8 bits



```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity and_vector is port(
5      a, b: in bit_vector (7 downto 0);
6      s: out bit_vector (7 downto 0));
7  end and_vector;
8
9  architecture comportamental of and_vector is
10 begin
11
12     process (a,b)
13     begin
14         for i in 7 downto 0 LOOP
15             s(i) <= a(i) and b(i);
16         end LOOP;
17     end process;
18
19 end comportamental;
```

Nota: o conceito de processo será apresentado no projeto lógico sequencial.

Processo é um trecho de código sequencial que é executado quando um elemento da **lista sensível** muda de valor.
 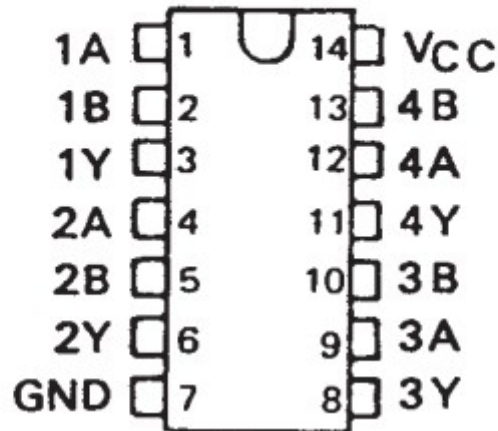
## Exemplo VHDL chip TTL SN7400 – Quadruple 2-input NAND gates

SN74LS00, SN74S00 . . . D OR N PACKAGE  
(TOP VIEW)



Serão apresentadas duas soluções:


- 1) Entradas e saídas de um bit *std\_logic*;
  - 2) Entradas e saídas como vetor de 4 bits *std\_logic\_vector* (3 downto 0);
- Finalmente, será realizado o testbench e a simulação do circuito.

## Chip TTL SN7400 – solução 1: entradas e saídas de um bit

```

21 library IEEE;
22 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
23
24 entity SN7400_bit is
25     Port (
26         a1 : in  STD_LOGIC;
27         b1 : in  STD_LOGIC;
28         y1 : out STD_LOGIC;
29         a2 : in  STD_LOGIC;
30         b2 : in  STD_LOGIC;
31         y2 : out STD_LOGIC;
32         a3 : in  STD_LOGIC;
33         b3 : in  STD_LOGIC;
34         y3 : out STD_LOGIC;
35         a4 : in  STD_LOGIC;
36         b4 : in  STD_LOGIC;
37         y4 : out STD_LOGIC);
38 end SN7400_bit;
39
40 architecture Behavioral of SN7400_bit is
41 begin
42
43     y1 <= a1 nand b1;
44     y2 <= a2 nand b2;
45     y3 <= a3 nand b3;
46     y4 <= a4 nand b4;
47
48 end Behavioral;

```

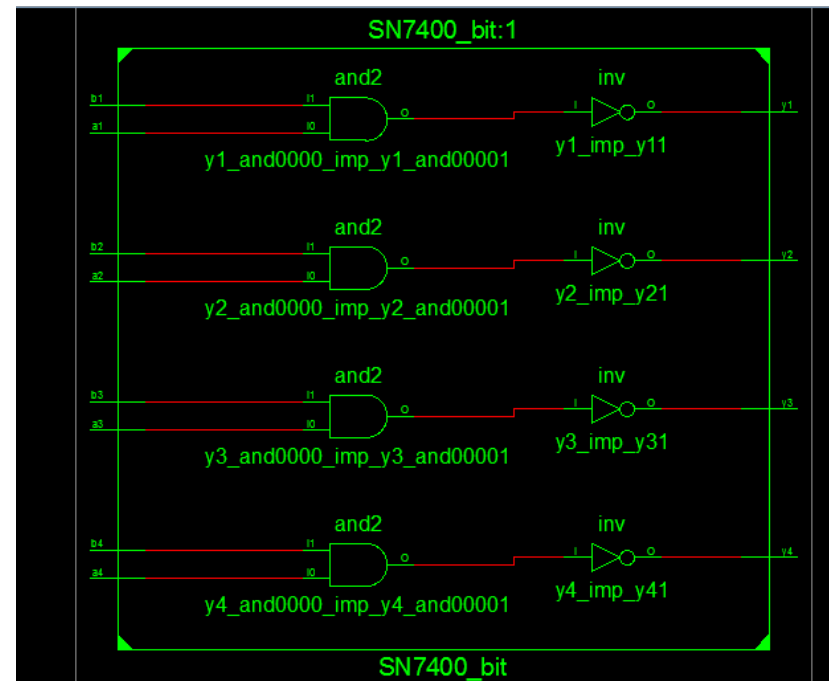


**Diagrama RTL Schematic**  
Obtido após a síntese lógica

## Chip TTL SN7400 – solução 2: entradas e saídas como vetor de 4 bits

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity SN7400 is
5  Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
6        b : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
7        y : out  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
8  end SN7400;
9
10 architecture Behavioral of SN7400 is
11
12 begin
13
14   y <= a nand b;
15
16 end Behavioral;

```

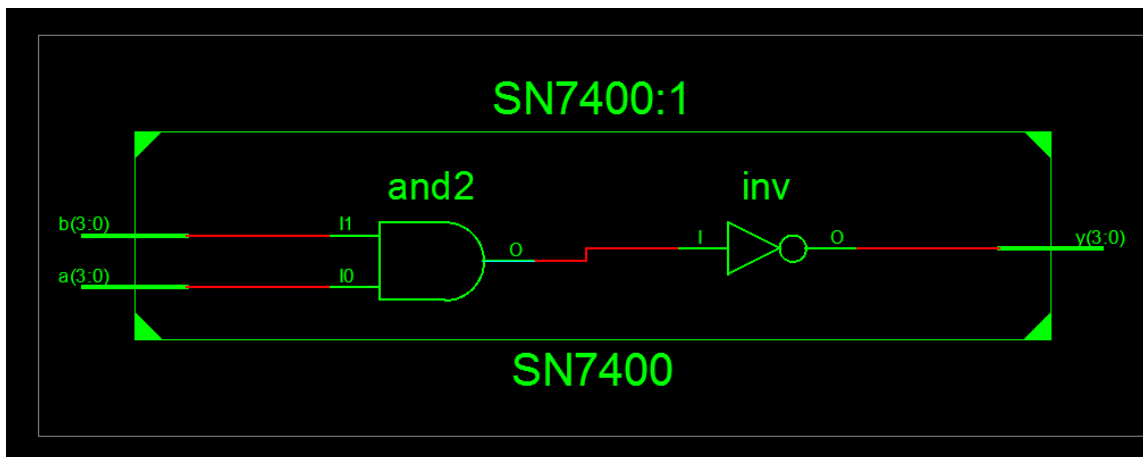

### Diagrama RTL Schematic


Observe que a ferramenta de síntese entende as entradas e saídas como vetores.

A ferramenta inferiu uma porta and2 e uma porta not.

## Chip TTL SN7400 – testbench e simulação (solução 2)

```
51 ENTITY tb_sn7400 IS
52   END tb_sn7400;
53
54 ARCHITECTURE behavior OF tb_sn7400 IS
55
56     COMPONENT SN7400 -- declaracao do componente
57     PORT(
58         a : IN  std_logic_vector(3 downto 0);
59         b : IN  std_logic_vector(3 downto 0);
60         y : OUT std_logic_vector(3 downto 0)
61     );
62     END COMPONENT;
63
64     -- declaracao dos sinais de entrada e saida
65     signal a : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
66     signal b : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
67     signal y : std_logic_vector(3 downto 0);
68
69 BEGIN
70     uut: SN7400 PORT MAP ( -- instanciacao do componente
71         a => a,
72         b => b,
73         y => y
74     );
75     -- estímulos de entrada nas portas a e b
76     a <= "0000", "0101" after 20 ns, "1010" after 40 ns, "1111" after 60 ns;
77     b <= "0000", "1111" after 40 ns;
78
79 END;
```
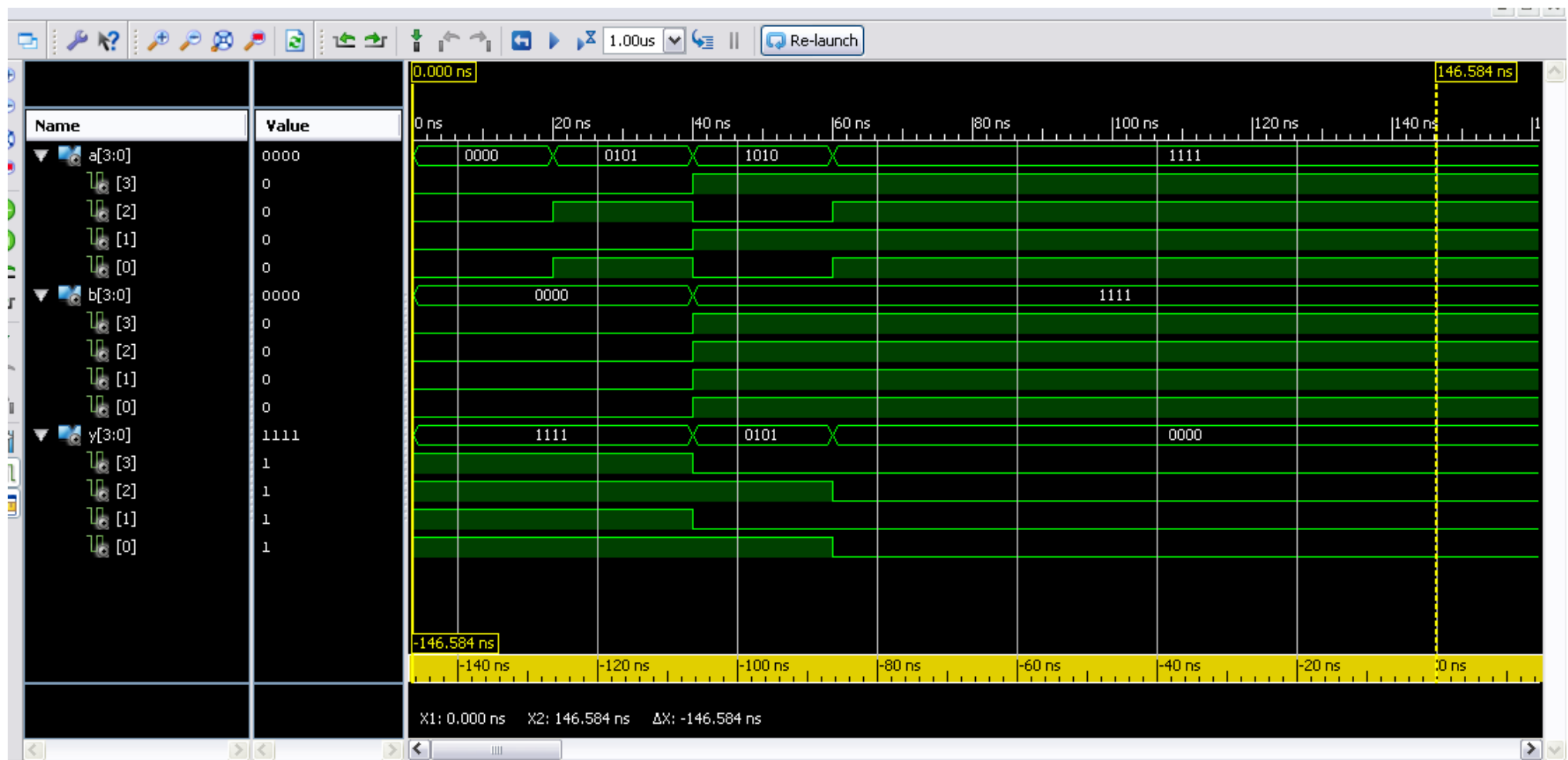
## Chip TTL SN7400 – testbench e simulação (solução 2)





## Agenda

- Projeto lógico combinacional em VHDL
  - Exemplos de descrição de portas lógicas
  - Exemplo editor de esquemáticos no ISE
  - Exemplos de descrição de portas lógicas de múltiplos bits
  - **Exemplos de multiplexadores**
  - Exemplos de somadores

## Descrição VHDL de multiplexadores (exemplo 1)

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity mux1 is port(
5      a, b, sel: in std_logic;
6      s: out std_logic);
7  end mux1;
8
9  architecture comportamental of mux1 is
10 begin
11     with sel select
12         s <= a when '0',
13             b when others;
14
15 end comportamental;
```

## Descrição VHDL de multiplexadores (exemplo 2)

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity mux2 is port(
5      a, b: in bit_vector (7 downto 0);
6      sel: in std_logic;
7      s: out bit_vector (7 downto 0));
8  end mux2;
9
10 architecture comportamental of mux2 is
11 BEGIN
12     with sel select
13         s <= a when '0',
14             b when '1';
15
16 END comportamental;
```

## Descrição VHDL de multiplexadores (exemplo 3)

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity mux3 is port(
5      a, b, c, d: in bit_vector (7 downto 0);
6      sel: in bit_vector (1 downto 0);
7      s: out bit_vector (7 downto 0));
8  end mux3;
9
10 architecture comportamental of mux3 is
11 BEGIN
12     with sel select
13         s <= a when "00",
14             b when "01",
15             c when "10",
16             d when others;
17
18 END comportamental;
```

## Descrição VHDL de multiplexadores (exemplo 4)

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity mux4 is port(
5      a, b, c, d: in bit_vector (7 downto 0);
6      sel: in bit_vector (1 downto 0);
7      s: out bit_vector (7 downto 0));
8  end mux4;
9
10 architecture comportamental of mux4 is
11 BEGIN
12     s <= a when sel = "00" else
13         b when sel = "01" else
14         c when sel = "10" else
15         d;
16
17 END comportamental;
18
```

## Descrição VHDL de multiplexadores (exemplo 5)

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity mux5 is port(
5      a, b, c, d: in bit_vector (7 downto 0);
6      sel: in bit_vector (1 downto 0);
7      s: out bit_vector (7 downto 0);
8      s2 : out bit_vector(7 downto 0));
9  end mux5;
10
11  architecture comportamental of mux5 is
12
13  BEGIN
14      process (a,b,c,d,sel)
15      begin
16          if sel = "00" then
17              s <= a;
18          elsif sel = "01" then
19              s <= b;
20          elsif sel = "10" then
21              s <= c;
22          else
23              s <= d;
24          end if;
25      end process;
26

```

```

27  process (sel)
28      s2<= c-d;
29  end process;
30  END comportamental;
31

```

Aqui temos dois processos!

Embora a execução de cada bloco (processo) é sequencial, o bloco como um todo é **concorrente** com outros blocos sequenciais ou códigos combinacionais externos (*with, when, select*).

**Códigos concorrentes** são executados de forma **simultânea**. Também é chamado de *data flow* (fluxo de dados).

## Descrição VHDL de um decodificador binário a 7 segmentos

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  USE work.data_types.all;
4
5  entity mux_7_seg is port(
6      a, b : in std_logic_vector (MAX downto 0);
7      sel  : in std_logic;
8      SEG_A, SEG_B, SEG_C, SEG_D, SEG_E, SEG_F, SEG_G, DP: out std_logic);
9  end mux_7_seg;
10
11 architecture comportamental of mux_7_seg is
12     -----signal definitions-----
13     signal mux_output: std_logic_vector (MAX downto 0);
14     signal RES : std_logic_vector(Segment_Number downto 0);
15     -----
16 BEGIN
17     process (a,b,sel)
18     begin
19         if sel = '0' then
20             mux_output <= a;
21         elsif sel = '1' then
22             mux_output <= b;
23         end if;
24     end process;
25
```

Processo1 implementa um multiplexador.

## Descrição VHDL de um decodificador binário a 7 segmentos

```

26 process (mux_output)
27 begin
28     case mux_output is
29         when "0000" => RES <= "11000000";
30         when "0001" => RES <= "11111001";
31         when "0010" => RES <= "10100100";
32         when "0011" => RES <= "10110000";
33         when "0100" => RES <= "10011001";
34         when "0101" => RES <= "10010010";
35         when "0110" => RES <= "10000010";
36         when "0111" => RES <= "11111000";
37         when "1000" => RES <= "10000000";
38         when "1001" => RES <= "10010000";
39         when "1010" => RES <= "10001000";
40         when "1011" => RES <= "10000011";
41         when "1100" => RES <= "11000110";
42         when "1101" => RES <= "10100001";
43         when "1110" => RES <= "10000110";
44         when "1111" => RES <= "10001110";
45         when others => RES <= "11111111";
46     end case;
47 end process;
48
49 SEG_A <= RES(0);
50 SEG_B <= RES(1);
51 SEG_C <= RES(2);
52 SEG_D <= RES(3);
53 SEG_E <= RES(4);
54 SEG_F <= RES(5);
55 SEG_G <= RES(6);
56 DP <= RES(7);
57 END comportamental;

```

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 package data_types is
5     constant Max : integer := 3;
6     constant Segment_Number : integer := 7;
7 end data_types;
8

```

Processo2 implementa o decodificador em função do sinal intermediário *mux\_output* que representa a saída do multiplexador.

O processos1 (multiplexador), o processo2 (decodificador) e as atribuições das portas de saída são executados de forma concorrente (simultânea).



## Decodificador binário a 7 segmentos por componentes

```
3  library IEEE;
4  use ieee.std_logic_1164.all;
5  use ieee.std_logic_unsigned.all;
6  USE work.data_types.all;
7
8  entity COMPONENTES is
9  port
10     data_1, data_2  : in std_logic_vector (MAX downto 0);
11     control         : in std_logic;
12     D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1G, DP1 : out std_logic);
13
14  end COMPONENTES;
15
16  architecture ESTRUTURA of COMPONENTES is
17  -----signals declaration-----
18  signal mux_output : std_logic_vector(3 downto 0);
19
20  -----Components declaration-----
21
22  component Mux5
23  port (
24     a, b : in std_logic_vector (MAX downto 0);
25     sel  : in std_logic;
26     s: out std_logic_vector (MAX downto 0)
27  );
28  end component;
29
30  component BIN_7SEG
31  port (
32     BIN : in std_logic_vector(3 downto 0);
33     SEG_A, SEG_B, SEG_C, SEG_D, SEG_E, SEG_F, SEG_G, DP : out std_logic
34  );
35  end component;
```

## Decodificador binário a 7 segmentos por componentes

```

37 -----Mapping the instances-----
38 begin
39 Mux : Mux5 port map (a => data_1,
40                      b => data_2,
41                      sel => control,
42                      s => mux_output);
43
44 conv1 : BIN_7SEG port map (BIN => mux_output,
45                           SEG_A => D1A,
46                           SEG_B => D1B,
47                           SEG_C => D1C,
48                           SEG_D => D1D,
49                           SEG_E => D1E,
50                           SEG_F => D1F,
51                           DP    => DP1);
52 end ESTRUTURA;
53

```

Componentes instanciam blocos de código VHDL que podem ser implementados com lógica sequencial e/ou combinacional.

A saída de um componentes **pode** ser a entrada de outro componente (veja sinal *mux\_output*)

Os componentes são executados de forma concorrente.

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 Package data_types is
5     constant Max : integer := 3;
6     constant Segment_Number: integer := 7;
7 end data_types;
8

```

## Descrição VHDL de um comparador

```
25 entity comparador is
26 port (
27     A    : in std_logic_vector(3 downto 0);
28     B    : in std_logic_vector(3 downto 0);
29     AlB  : out std_logic;
30     AeB  : out std_logic;
31     AhB  : out std_logic
32 );
33 end comparador;
34
35 architecture behavioral of comparador is
36 begin -- architecture body
37
38     process (A,B)
39     begin
40         if A=B then
41             AlB <= '0';
42             AeB <= '1';
43             AhB <= '0';
44         elsif A<B then
45             AlB <= '1';
46             AeB <= '0';
47             AhB <= '0';
48         else
49             AlB <= '0';
50             AeB <= '0';
51             AhB <= '1';
52         end if;
53     end process;
54
55 end behavioral;
```

## Agenda

- Projeto lógico combinacional em VHDL
  - Exemplos de descrição de portas lógicas
  - Exemplo editor de esquemáticos no ISE
  - Exemplos de descrição de portas lógicas de múltiplos bits
  - Exemplos de multiplexadores
  - **Exemplos de somadores**

## Descrição VHDL somador 8 bits (exemplo 1)

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_arith.all;
4
5  entity somador is port(
6      a, b: in unsigned (7 downto 0);
7      s: out std_logic_vector(7 downto 0));
8  end somador;
9
10 architecture comportamental of somador is
11     signal result : integer;
12 begin
13
14     result <= CONV_INTEGER(a) + CONV_INTEGER(b);
15     s <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(result, 8);
16 end comportamental;
17
```

## Descrição VHDL somador 8 bits (exemplo 2)

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_arith.all;
4  USE ieee.std_logic_signed.all;
5  USE work.math.all;
6
7  entity somadorB is port(
8      a, b: in  std_logic_vector(15 downto 0);
9      s: out std_logic_vector(15 downto 0));
10 end somadorB;
11
12 architecture comportamental of somadorB is
13     signal result1: integer; -- signed
14     signal result2: integer; -- signed
15     signal result3: integer; -- signed
16 begin
17
18     result1 <= vect_to_int(a);
19     result2 <= vect_to_int(b);
20     result3 <= result1 + result2;
21     s <= int_to_st16 (result3);
22 end comportamental;
23
```

## Descrição VHDL somador 8 bits (exemplo 3)

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_arith.all;
4  USE ieee.std_logic_signed.all;
5  USE work.math.all;
6
7  entity somador is port(
8      a, b: in std_logic_vector(15 downto 0);
9      s: out std_logic_vector(15 downto 0));
10 end somador;
11
12 architecture comportamental of somador is
13     signal result1: signed(15 downto 0); -- signed
14     signal result2: signed(15 downto 0); -- signed
15     signal result3: signed(15 downto 0); -- signed
16 begin
17
18     result1 <= signed(a);
19     result2 <= signed(b);
20     result3 <= result1 + result2;
21     s <= std_logic_vector( result3);
22 end comportamental;
```

**Como evitar o  
overflow do  
somador?**

## Sugestão video aulas

- Implementação em VHDL de um meio somador subtrator usando lógica combinacional (2 vídeos, 17 minutos em total):

<https://www.youtube.com/watch?v=v-CXIrhlS78&list=PLKIWpQ56tY7KeqdSf36lrdsVTm2TGvdFq&index=1>  
<https://www.youtube.com/watch?v=L5T2Dx7JOII&list=PLKIWpQ56tY7KeqdSf36lrdsVTm2TGvdFq&index=2>

- Implementação em VHDL de um somador subtrator completo usando lógica combinacional (2 vídeos, 13 minutos em total):

<https://www.youtube.com/watch?v=gbPNWr6yyDo&list=PLKIWpQ56tY7KeqdSf36lrdsVTm2TGvdFq&index=3>  
<https://www.youtube.com/watch?v=2UmYzbXPpIM&list=PLKIWpQ56tY7KeqdSf36lrdsVTm2TGvdFq&index=4>