

Laboratório 1 – Turma A – Máquinas de Estados Finitos Quarta-feira, 20 de Setembro de 2017

Instruções: Após o visto do professor ou do monitor, submeter via moodle os arquivos PDF do relatório, VHDL, testbench, XDC, e printscreen de simulação em uma pasta zipada chamada “sobrenome-matrícula”. **Nota:** não envie o projeto no Vivado, apenas os arquivos VHDL.

Exercício 1. Projetar uma máquina de estados finitos de um robô seguidor de linha mostrado na figura 1. O funcionamento do robô é o seguinte:

1. O robô possui dois motores (*LM* e *RM*) cuja velocidade é controlada por um sinal PWM e a direção de movimento por um sinal de dois bits. Por exemplo, se $LM=“00”$ então o motor esquerdo está parado; se $LM=“01”$ então o motor esquerdo gira à direita; se $LM=“10”$ então o motor esquerdo gira à esquerda. O valor $LM=“11”$ nunca deve ser usado.
2. O robô possui três sensores infravermelho (*L*, *C* e *R*) para detecção da linha preta. Se o sensor detecta a linha então sua saída é ‘1’, caso contrário a saída é ‘0’.
3. Se apenas o sensor *C* está ativo então o robô deve seguir em linha reta (Figura 1.a).
4. Se os sensores *C* e *L* estão ativos então o robô deve girar suavemente (baixa velocidade) à direita (Figura 1.b). Se apenas o sensor *L* está ativo então o robô deve girar rapidamente à direita (Figura 1.c).
5. Se os sensores *C* e *R* estão ativos então o robô deve girar suavemente (baixa velocidade) à esquerda. Se apenas o sensor *R* está ativo então o robô deve girar rapidamente à esquerda.
6. O robô conta com um sensor de nível de bateria (*BL*) que entrega um sinal de dois bits. Se $BL=“00”$ então a carga na bateria está na faixa de [75 a 100]% ; Se $BL=“01”$ então a carga na bateria está na faixa de [50 a 75]% ; Se $BL=“10”$ então a carga na bateria está na faixa de [25 a 50]% ; Se $BL=“11”$ então a carga na bateria está na faixa de [0 a 25]%.
A velocidade de movimento do robô (ciclo ativo do PWM) deve ser controlada dependendo do nível de bateria.

 


Figura 1. Funcionamento do robô seguidor de linha. (a) Segue em frente; (b) Gira suavemente à direita; (c) Gira rapidamente à direita.

Requisitos:

- Use o módulo PWM desenvolvido no experimento anterior para controlar a velocidade dos motores *LM* e *RM*. O sinal PWM de cada motor deve ser apresentado em um led da placa de desenvolvimento. Maior brilho do led indica maior velocidade do motor.
- Use dois leds da placa de desenvolvimento para indicar a direção de movimento de cada motor.
- Use três chaves da placa de desenvolvimento para indicar o estado dos sensores *L*, *C* e *R*.
- Use duas chaves da placa de desenvolvimento para indicar o estado do sensor de nível de bateria *BL*.

Vistos: apresentar para o monitor ou para o professor os seguintes vistos:

- Visto 1: simulação de todo o funcionamento
- Visto 2: verificação no FPGA da lógica de controle dos motores (itens 1 a 5)
- Visto 3: verificação no FPGA do controle de velocidade a partir do nível de carga na bateria (itens 6 e 7)

Exercício 2. Implementar no FPGA uma FSM que controle a fechadura digital da Figura 2. O sistema deve atender as seguintes especificações:

- A fechadura conta com quatro (4) *switches* de *ENTRADA*, dois (2) *pushbuttons* (GRAVAR e APLICA), um led de saída chamado ABRE que indica se a fechadura abre ('1' lógico) ou fecha ('0' lógico) e um led de saída chamado ALARME que indica se a combinação da fechadura é incorreta.
- A combinação da fechadura são os últimos três dígitos da matrícula de um dos integrantes do grupo.
- Quando ingressada a combinação correta de três números nos *switches* de entrada, o sinal ABRE é acionado e a fechadura é aberta.
- Cada número da combinação é de 4 bits (números de 0 a 9). O número é ingressado pressionando o botão APLICA ('1' lógico).
- Para gravar os três valores de uma nova combinação o botão GRAVAR deve ficar em '1' lógico e em seguida cada valor da combinação é ingressado usando os *switches* e o botão APLICA.
- Para dificultar a descoberta da sequência correta, o alarme somente será acionado após a inserção de uma sequência incorreta completa, ou seja, quando pelo menos um dos três valores da combinação está errado.
- Considere que no estado de *reset* as saídas são: ABRE='0', ALARME='0'. Adicionalmente, o estado de *reset* apaga os registradores que armazenam os três valores da combinação.
- A única maneira de desligar o alarme é digitando a combinação correta ou pressionando o botão de *RESET* do circuito.
- Realize o *testbench* e obtenha os *prints* de simulação.
- Para facilitar o teste na FPGA, deve-se gerar um sinal de clock (*clk_aux* na Figura 2) com período de 4 segundos. Use outro led da placa para mapear a saída desse sinal de clock, de forma que os usuários possam manipular os *switches* de *ENTRADA* e o *pushbutton* APLICA antes de cada borda de subida do sinal de clock de 4 segundos.

Nota: Usar o sinal *clock_aux* como clock do processo de registro de estado das FSMs.

Vistos: apresentar para o monitor ou para o professor os seguintes vistos:

- Visto 1: Exercício 1 - simulação
- Visto 2: Exercício 1 - implementação no FPGA

 


Figura 2. Fechadura digital

Exercício opcional: Substitui o exercício 2 e ganha bônus de 2.0 pontos

Projete uma máquina de estados finitos para desenvolver a lógica de funcionamento do jogo batalha naval.

1. O tabuleiro é de 8x8 posições.
2. Cada jogador tem apenas dois barcos. O primeiro ocupa 2 casas no tabuleiro e o segundo 5 casas no tabuleiro. Os barcos podem ser posicionados na vertical ou na horizontal.
3. Cada jogador deve inserir a posição dos barcos antes de iniciar o jogo: A chave 'Posição' deve estar em '1'. As chaves 'Pos x' e 'Pos y', indicam a posição no tabuleiro onde o barco (ou parte do barco) será colocado. A chave 'Jogador' indica qual jogador está inserindo a posição ('0' para jogador 1 e '1' para jogador 2). O push-button 'Carrega posição' é usado para carregar a posição selecionada nas chaves.
4. Durante a batalha, a chave 'Batalha' deve ser configurada em '1'. Caso contrário os disparos não são realizados. Para disparar um tiro as chaves 'Pos x' e 'Pos y', indicam a posição no tabuleiro onde o tiro vai ser realizado e o push-button 'Lança disparo' é usado para o lançamento.
5. Os leds 'Turno jogador 1' e 'Turno jogador 2' indicam qual jogador deve realizar o disparo. Se um jogador acerta em um barco inimigo continua com o próximo disparo, caso contrário o turno é do oponente. Um contador de 10 segundos deve ser usado como timeout de forma

que se um jogador demora mais de 10 segundos em realizar um disparo, então o turno passa para o oponente.

6. Cada vez que um disparo é realizado, deve se verificar se o lançamento acertou nos barcos do oponente. Caso afirmativo, um *led* deve ser ligado durante 1 segundo.
7. Cada vez que um disparo acerta em uma embarcação, deve se verificar se todos os barcos do oponente foram acertados. Caso afirmativo o jogo termina e um *led* deve ser ligado durante 4 segundos indicando que todos os barcos do oponente foram afundados.

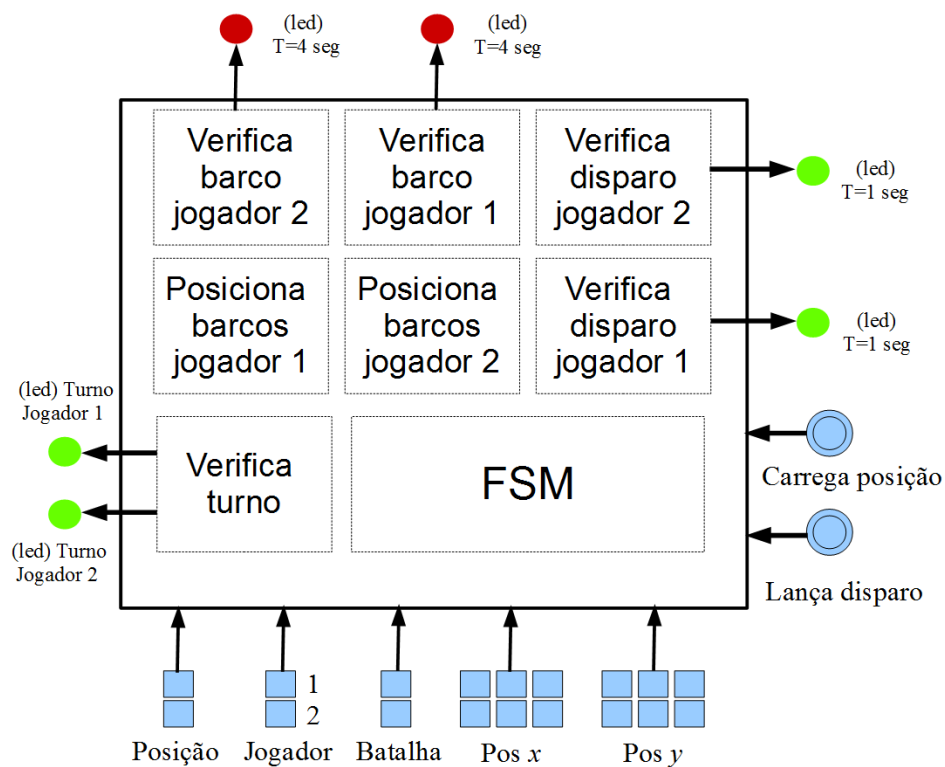


Figura 3. Recursos usados para o jogo batalha naval

Vistos: apresentar para o monitor ou para o professor os seguintes vistos:

- Visto 1: implementação no FPGA

Bom trabalho!