

# **Sistemas Digitais 2**

## **Projeto lógico sequencial**

### **Contadores e registradores de deslocamento**


Prof. Daniel M. Muñoz Arboleda

FGA - UnB


## Agenda

- Contadores em VHDL
  - Exemplo contador up/down de 4 bits (0 a F) com clear e preset
  - Exemplo contador de 8 bits com enable e clear
  - Exemplo contador up/down de 4 bits com display de 7 segmentos
  - Exemplo divisor de clock em VHDL
- Registradores de deslocamento em VHDL
  - Exemplo de multiplicação por 2
  - Exemplo de divisão por 2
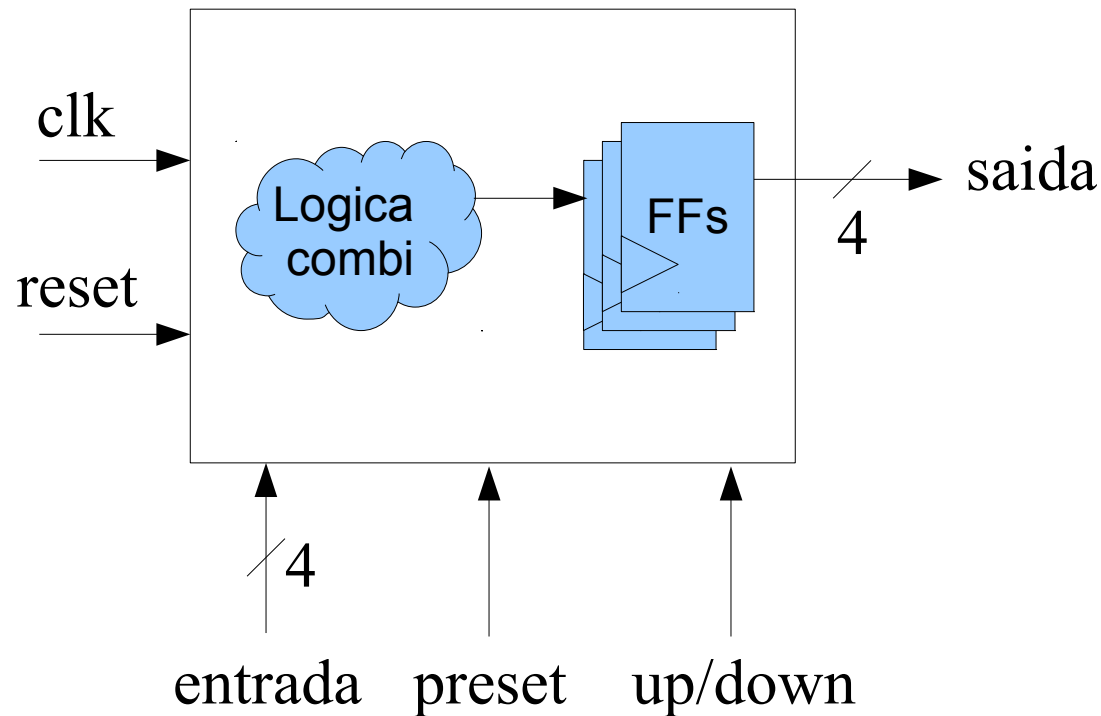
## Contador up/down de 4bits com clear e preset


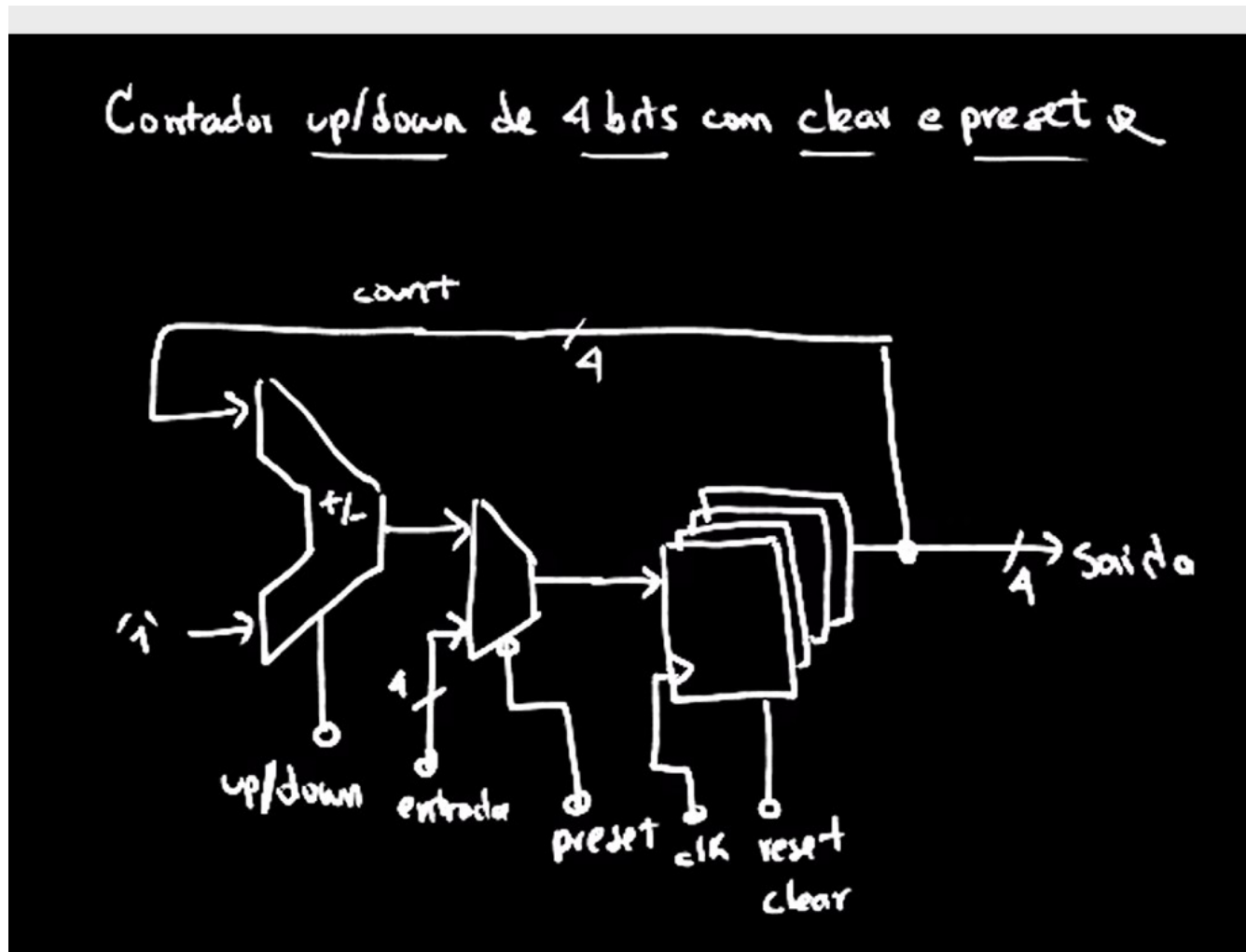
## Contador up/down de 4bits com clear e preset



### Descrição em VHDL de um contador up/down de 4bits com clear e preset

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
5
6  entity contador_up_down_4bits is
7  Port ( reset : in  STD_LOGIC;
8        clk : in  STD_LOGIC;
9        entrada : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
10       preset : in  STD_LOGIC;
11       updown : in  STD_LOGIC;
12       saida : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
13 end contador_up_down_4bits;

```

```

14
15 architecture Behavioral of contador_up_down_4bits is
16
17   signal count : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := "0000";
18 begin
19
20   saida <= count;
21
22   process(clk,reset)
23   begin
24     if rising_edge(clk) then
25       if reset = '1' then
26         count <= (others=>'0');
27       elsif preset='1' then
28         count <= entrada;
29       elsif updown='1' then
30         count <= count + '1';
31       elsif updown='0' then
32         count <= count - '1';
33       end if;
34     end if;
35   end process;
36
37 end Behavioral;

```

## Descrição em VHDL de um contador up/down de 4bits com clear e preset


### Testbench

```
41 -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
42 uut: contador_up_down_4bits PORT MAP (
43     reset => reset,
44     clk => clk,
45     entrada => entrada,
46     preset => preset,
47     updown => updown,
48     saida => saida
49 );
50
51 -- Clock process definitions
52 clk_process :process
53 begin
54     clk <= '0';
55     wait for clk_period/2;
56     clk <= '1';
57     wait for clk_period/2;
58 end process;
59
```


```
60 stim_proc: process
61 begin
62     reset <= '1';
63     entrada <= "0011";
64     updown <= '1'; -- incrementa
65     preset <= '0';
66     wait for 100 ns;
67     reset <= '0';
68
69     wait for clk_period*10;
70
71     updown <= '1'; wait for clk_period*10;
72     updown <= '0'; wait for clk_period*10;
73     preset <= '1'; updown <= '1'; wait for clk_period;
74     preset <= '0'; updown <= '1'; wait for clk_period*10;
75
76     wait;
77 end process;
```

## Descrição em VHDL de um contador up/down de 4bits com clear e preset

### Testbench

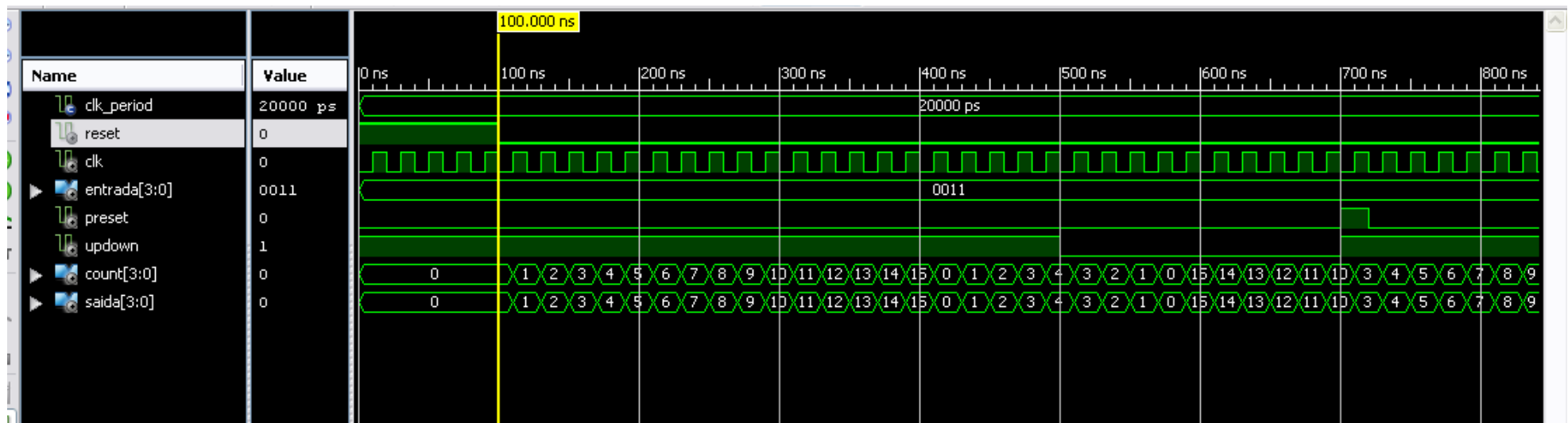

## Contador de 8bits com enable e clear

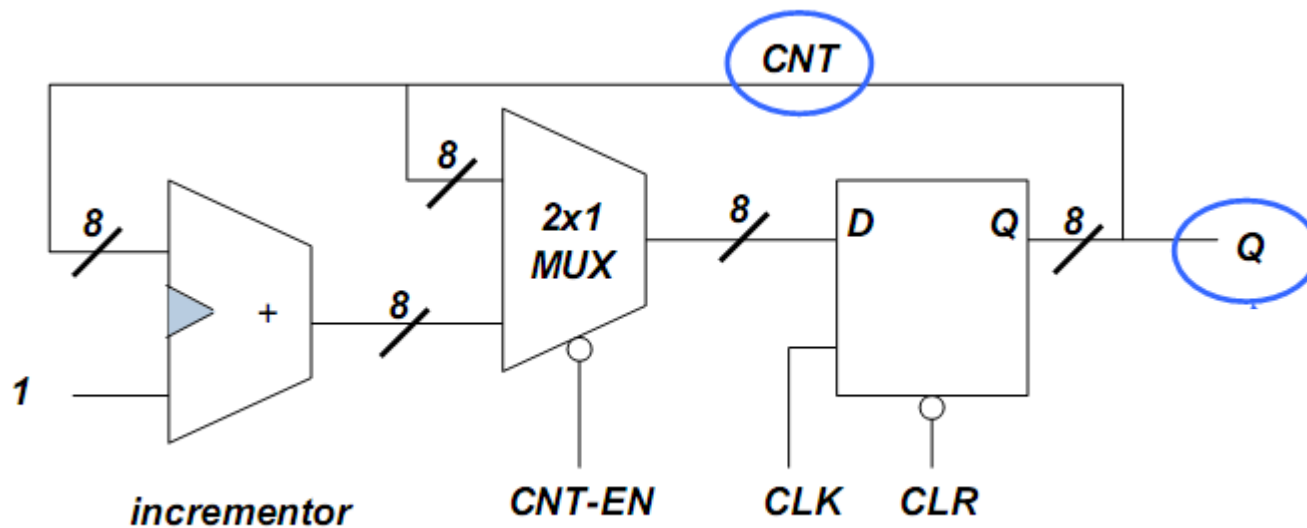





## Descrição em VHDL de um contador de 8 bits com enable e clear

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity COUNTER is
    port (CLK,CNT_EN,CLR:in std_logic;
          Q          :out std_logic_vector(7 downto 0));
end COUNTER;
architecture BEHAVE of COUNTER is
    signal CNT:std_logic_vector(7 downto 0);
begin
    FIRST: process (CLK, CLR)
    begin
        if (CLR = '0') then
            CNT <= "00000000";
        elsif (CLK'event and CLK = '1') then
            if (CNT_EN = '0') then
                CNT <= CNT + '1';
            end if ;
        end if ;
    end process FIRST;
    Q <= CNT;
end BEHAVE;
```
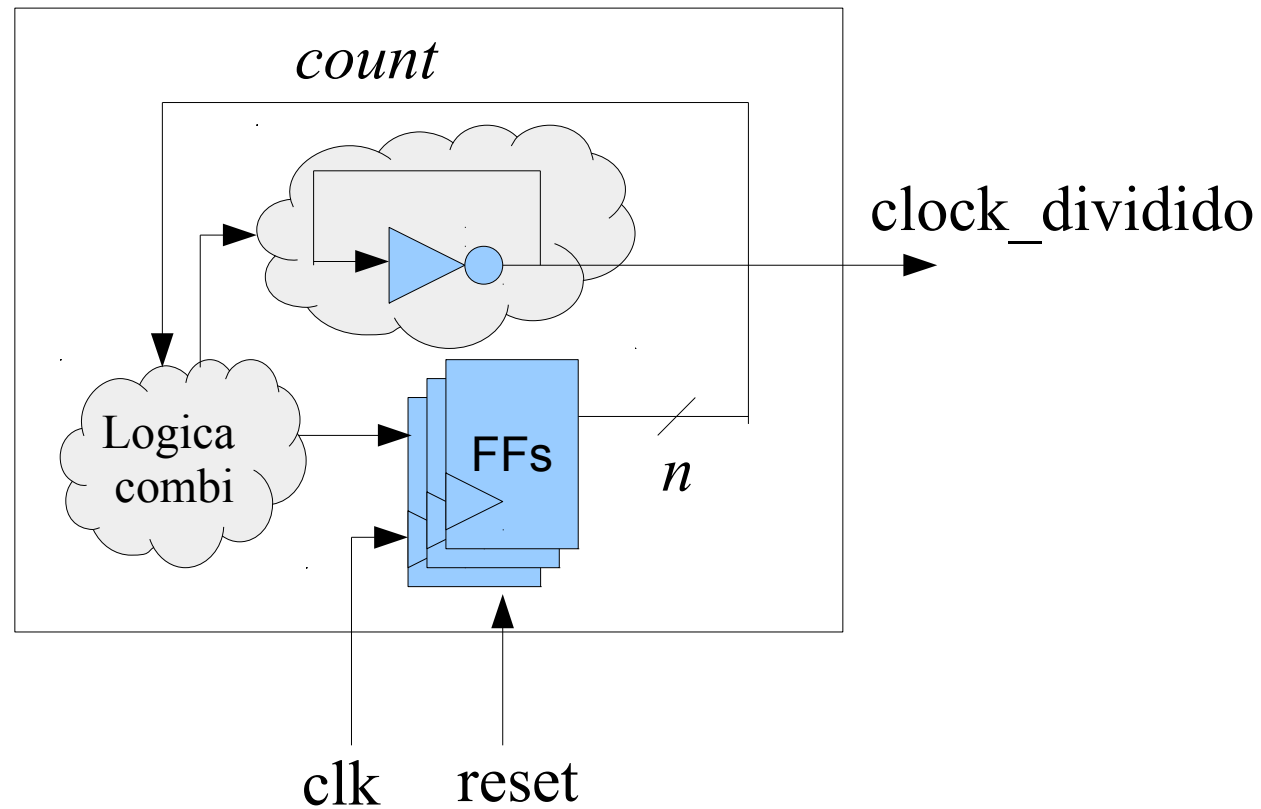
## Descrição em VHDL de um divisor de *clock*


 
## Descrição em VHDL de um divisor de *clock*




## Descrição em VHDL de um divisor de *clock* de 1 seg

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
5  entity divisor_clock is
6  Port ( reset : in  STD_LOGIC;
7        clk : in  STD_LOGIC;
8        clk1Hz : out  STD_LOGIC);
9  end divisor_clock;
10
11 architecture Behavioral of divisor_clock is
12  --constante preset = 25E6 para T=1seg
13  constant preset : std_logic_vector(25 downto 0) := "01011111010111100001000000";
14  signal count : std_logic_vector(25 downto 0) := (others => '0');
15  signal s_1Hz : std_logic := '0';
16
17  begin
18  clk1Hz <= s_1Hz;
19  process(clk,reset)
20  begin
21  if rising_edge(clk) then
22  if reset='1' then
23  s_1Hz <= '0';
24  count <= (others => '0');
25  elsif count=preset then
26  s_1Hz <= not s_1Hz;
27  count <= (others => '0');
28  else
29  count <= count + '1';
30  end if;
31  end if;
32  end process;
```

## Descrição em VHDL de um divisor de *clock* de 1 seg


### Testbench

 
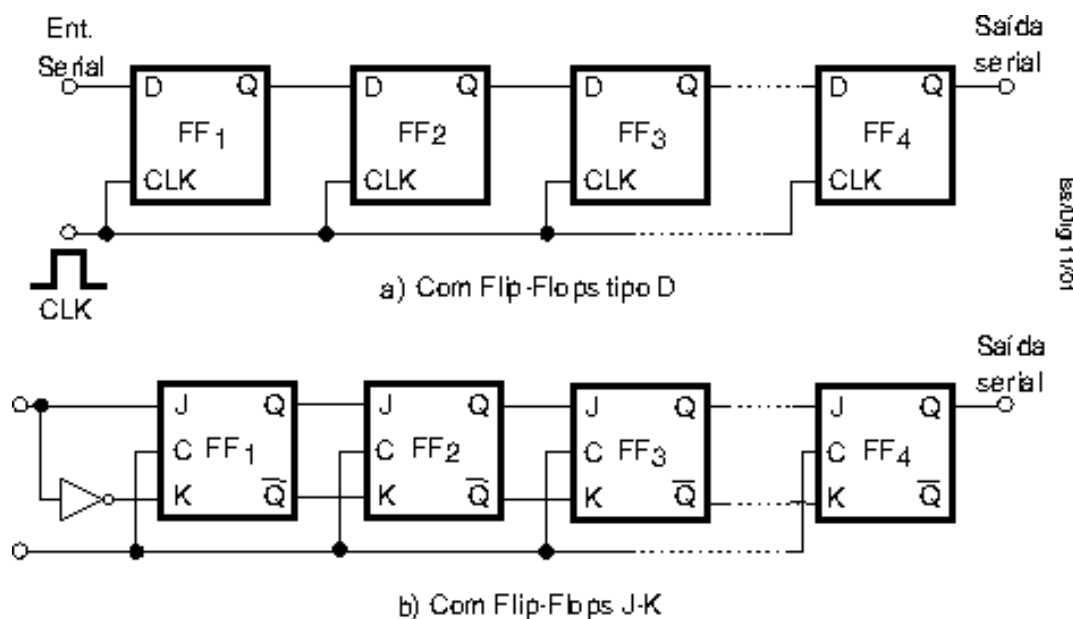
## Registradores de deslocamento – *Shift registers*


Registradores de deslocamento consistem em um conjunto de flip-flops que podem ser interligados para deslocar uma informação (bit) aplicada na entrada em uma posição à direita ou à esquerda a cada pulso de clock.

Podem ser utilizados para operações de criptografia, multiplicação e divisão em potência de 2, serialização e desserialização, etc.




## Tipos de registradores de deslocamento – *Shift registers*

a) SISO (Serial in/Serial out)

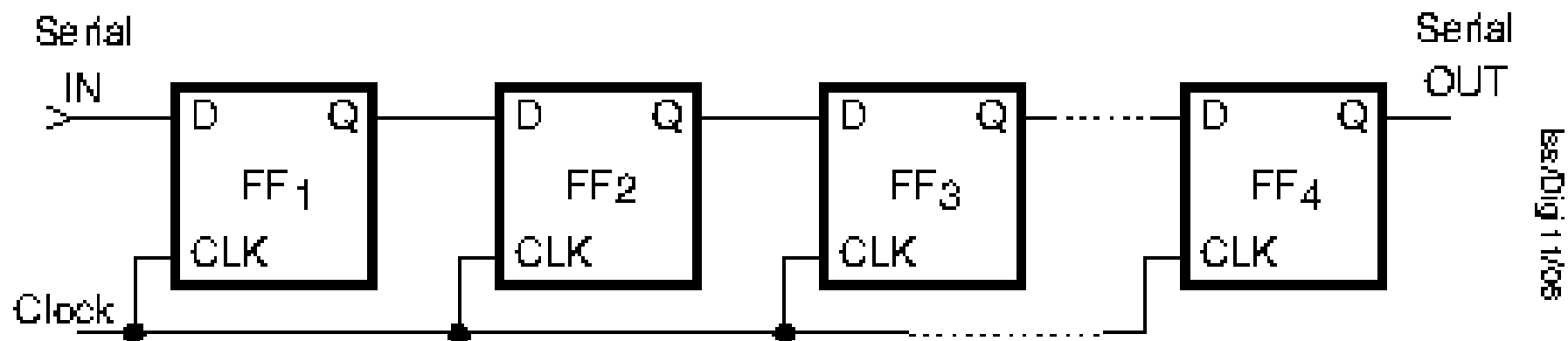

## Tipos de registradores de deslocamento – *Shift registers*


### b) PISO (Parallel in/Serial out)

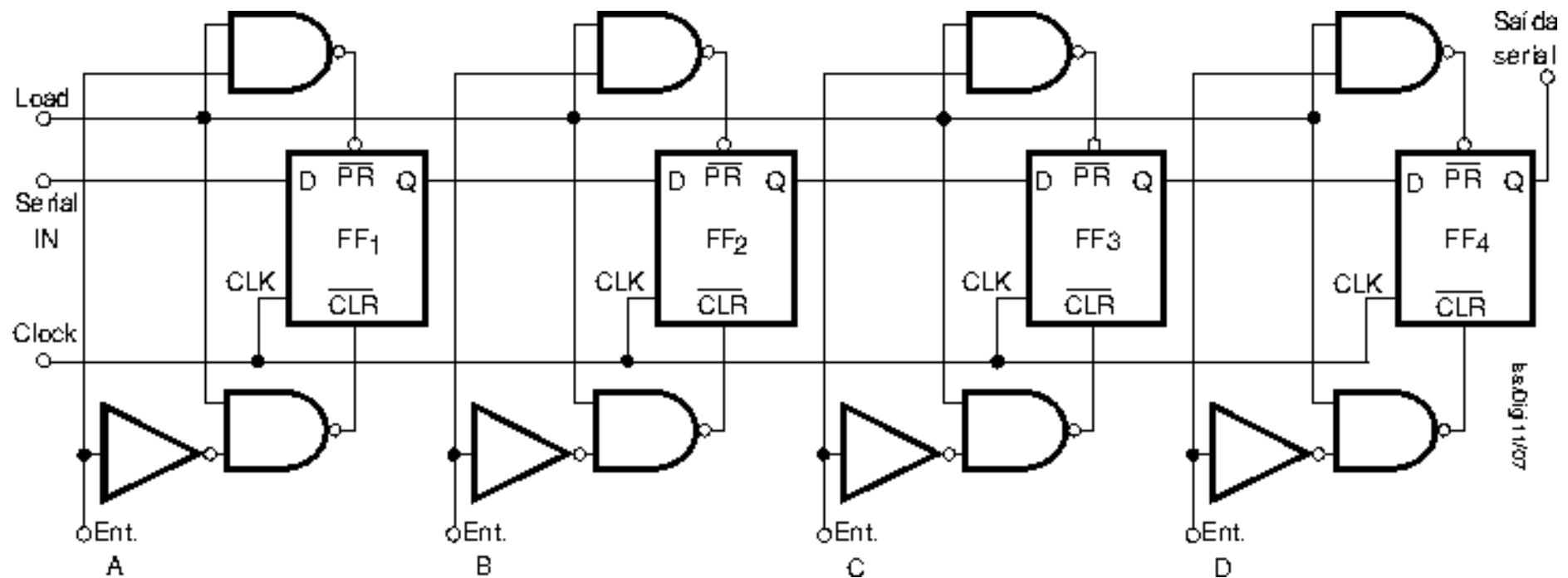




## Tipos de registradores de deslocamento – *Shift registers*

c) SIPO (Serial in/Parallel out)

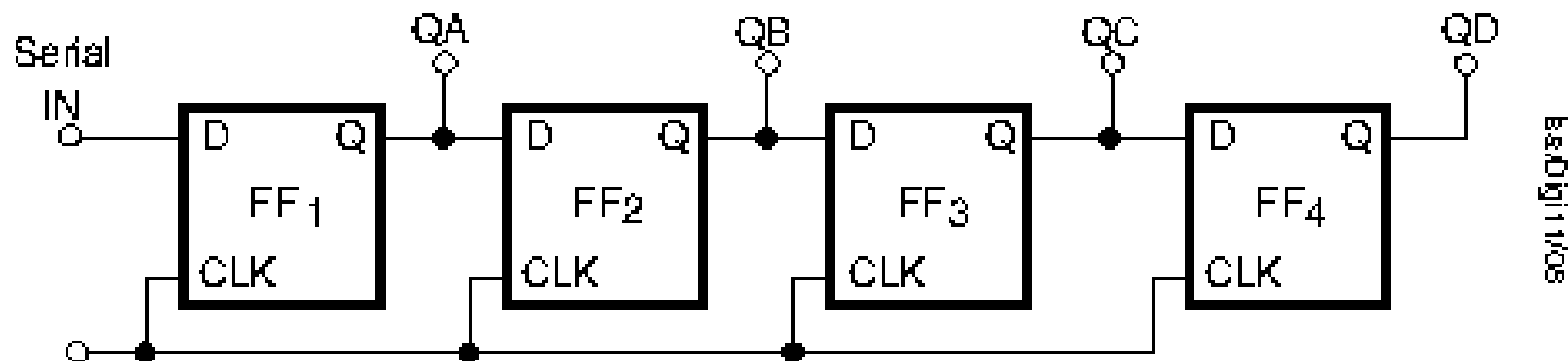

## Tipos de registradores de deslocamento – *Shift registers*

d) PIPO (Parallel in/Parallel out)

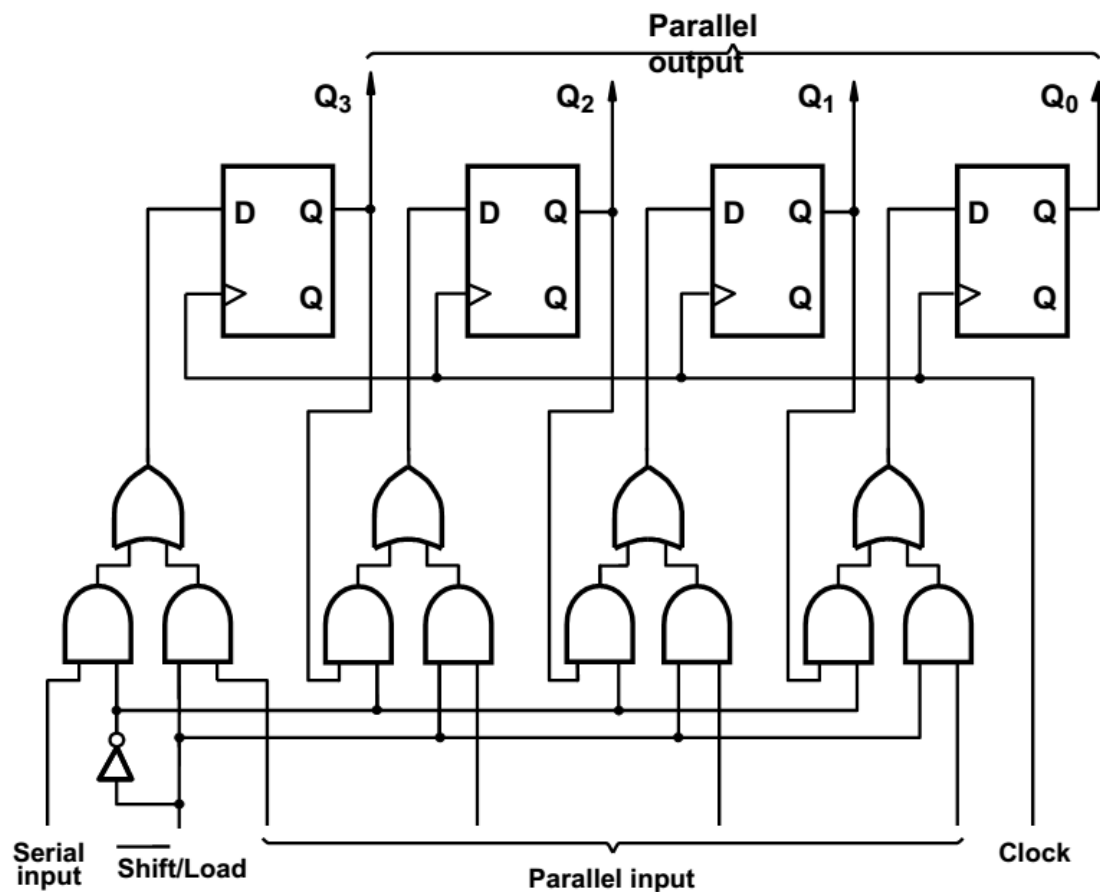

## Descrição em VHDL de um *shift register* SIPO de 4 bits

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity shift_reg_SIPO is
5  Port ( reset : in  STD_LOGIC;
6        clk    : in  STD_LOGIC;
7        din     : in  STD_LOGIC;
8        saida   : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
9  end shift_reg_SIPO;
10
11 architecture Behavioral of shift_reg_SIPO is
12 signal A : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := "0000";
13 begin
14     process(clk)
15     begin
16         if rising_edge(clk) then
17             A <= A(2 downto 0) & din;  -- shift left
18         end if;
19     end process;
20     saida <= A;
21 end Behavioral;
```

## Descrição em VHDL de um *shift register* SIPO de $N$ bits


```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity shift_reg_SIPO is
5      Generic (N: integer := 4); -- numero de estágios
6      Port ( reset : in  STD_LOGIC;
7            clk    : in  STD_LOGIC;
8            din     : in  STD_LOGIC;
9            saida   : out STD_LOGIC_VECTOR (N-1 downto 0));
10 end shift_reg_SIPO;
11
12 architecture Behavioral of shift_reg_SIPO is
13     signal A : STD_LOGIC_VECTOR (N-1 downto 0) := (others=>'0');
14 begin
15     process(clk)
16     begin
17         if rising_edge(clk) then
18             A <= A(N-2 downto 0) & din; -- shift left
19         end if;
20     end process;
21     saida <= A;
22 end Behavioral;
```

### Descrição em VHDL de um *shift register* SISO de $N$ bits

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity shift_reg_SISO is
5      Generic (N: integer := 4); -- numero de estágios
6      Port ( reset : in  STD_LOGIC;
7            clk    : in  STD_LOGIC;
8            din     : in  STD_LOGIC;
9            dout    : out STD_LOGIC);
10 end shift_reg_SISO;
11
12 architecture Behavioral of shift_reg_SISO is
13     signal A : STD_LOGIC_VECTOR (N-1 downto 0) := (others=>'0');
14 begin
15     process(clk,reset)
16     begin
17         if reset='1' then
18             A <= (others=>'0');
19         elsif rising_edge(clk) then
20             A <= din & A(A'left downto 1); -- shift right
21         end if;
22     end process;
23     dout <= A(0);
24 end Behavioral;

```

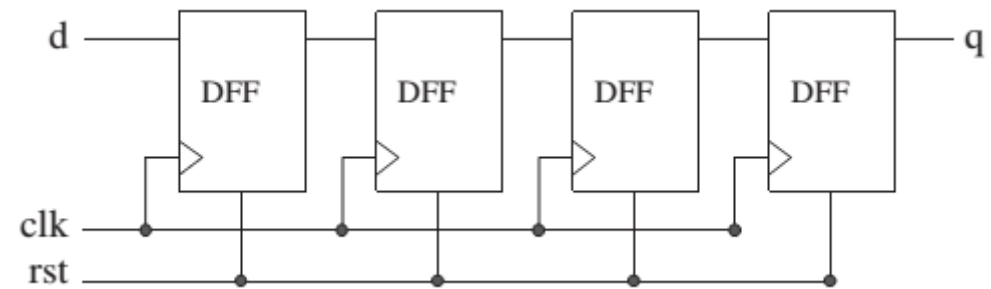


## Descrição em VHDL de um *shift register* PISO de 8 bits

```
25 entity parallel_8b_shift is
26 port (
27     reset    : in std_logic;
28     clk      : in std_logic;
29     enable   : in std_logic;
30     A        : in std_logic_vector(7 downto 0);
31     outq     : out std_logic;
32     n_outq   : out std_logic
33 );
34 end parallel_8b_shift;
35
36 architecture behavioral of parallel_8b_shift is
37     signal s_reg : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
38
39 begin
40
41     outq    <= s_reg(7);
42     n_outq <= not s_reg(7);
43
44     process (A,clk,enable,reset)
45     begin
46         if reset='0' then
47             s_reg <= A;
48         elsif rising_edge(clk) then
49             if enable='1' then
50                 s_reg <= s_reg;
51             else
52                 s_reg <= s_reg(7 downto 1) & '0';
53             end if;
54         end if;
55     end process;
56
57 end behavioral;
```

## Descrição em VHDL de um *shift register* PIPO de $N$ bits

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity shift_reg_SIPO is
5      Generic (N: integer := 8); -- numero de estágios
6      Port ( clk : in STD_LOGIC;
7            R   : in STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
8            load : in STD_LOGIC;
9            din  : in STD_LOGIC;
10           Q: buffer STD_LOGIC_VECTOR (N-1 downto 0));
11 end shift_reg_SIPO;
12
13 architecture Behavioral of shift_reg_SIPO is
14 begin
15     process
16     begin
17         wait until cll'event and clk='1';
18         if load='1' then Q <= R;
19         else
20             desloca_direita: for i in 0 to N-2 loop
21                 Q(i) <= Q(i+1);
22             end loop;
23             Q(N-1) <= din;
24         end process;
25 end Behavioral;
```
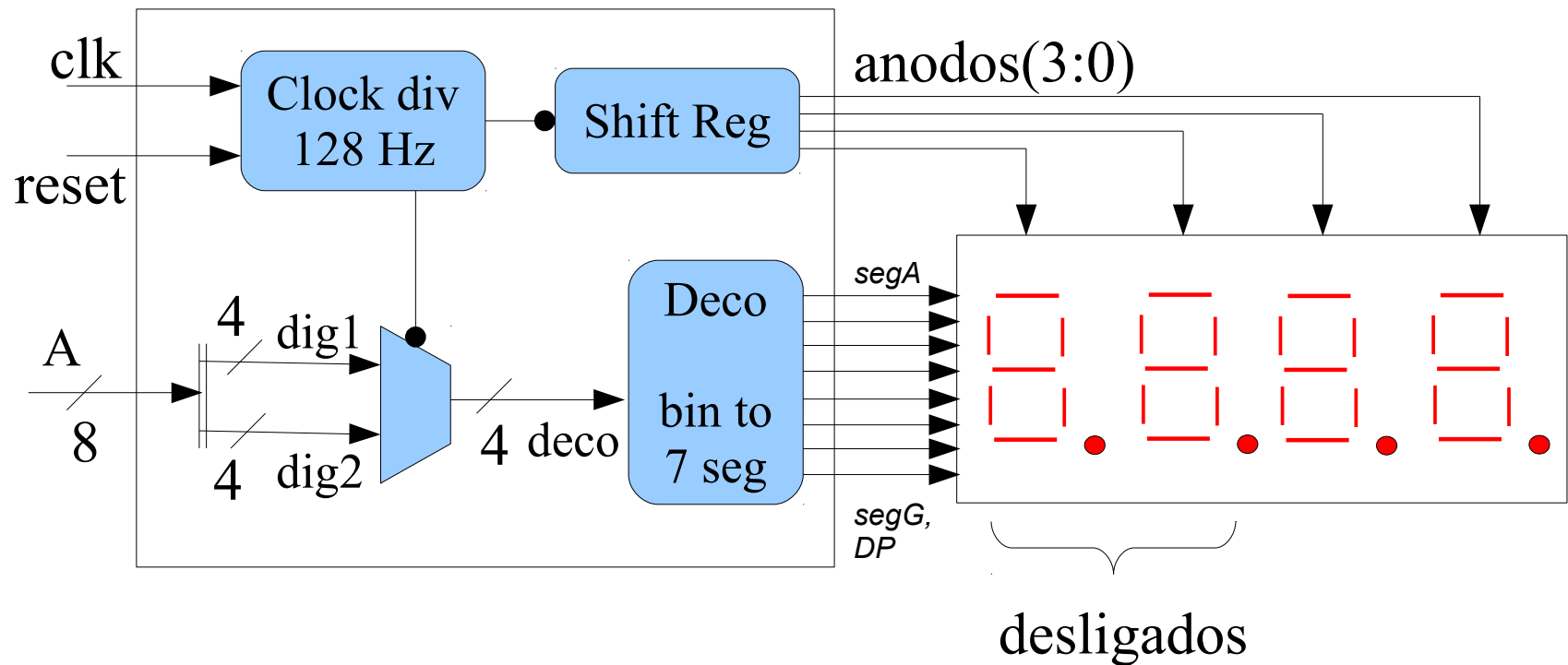
## Decodificador binário para 7 segmentos em anodo comum





## VHDL decodificador binário para 7 segmentos (parte 1)

```
C:\Users\DanielMauricio\Desktop\VBshare\SD2\deco7seg\deco7seg.vhd - Notepad++
Arquivo  Editar  Localizar  Visualizar  Formatar  Linguagem  Configurações  Macro  Executar  Plugins  Janela  ?
exemplo_shift_reg_SIPO_v2.vhd exemplo_shift_reg_SIPO_v1.vhd exemplo_shift_reg_SISO_v1.vhd exemplo_shift_reg_PIPO_v1.vhd deco7seg.vhd
20  library IEEE;
21  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22  use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;
23  use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
24
25  entity deco7seg is
26  Port ( reset : in  STD_LOGIC;
27         clk   : in  STD_LOGIC;
28         A     : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
29         anodo_out : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
30         segmentos : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
31  end deco7seg;
32
33  architecture Behavioral of deco7seg is
34
35  constant preset : std_logic_vector(18 downto 0) := "1011111010111100001"; -- 128 Hz
36  signal count : std_logic_vector(18 downto 0) := (others=>'0');
37  signal control : std_logic_vector(1 downto 0) := "00";
38  signal dig1 : std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";
39  signal dig2 : std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";
40  signal dig3 : std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";
41  signal dig4 : std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";
42  signal deco : std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";
43
44  begin
```

## VHDL decodificador binário para 7 segmentos (parte 2)

```
46  dig1 <= A(3 downto 0);
47  dig2 <= A(7 downto 4);
48  dig3 <= "0000";
49  dig4 <= "0000";
50
51  process(clk,reset)
52      variable anodos : std_logic_vector(4 downto 0) := "11110";
53  begin
54      if rising_edge(clk) then
55          if reset='1' then
56              count <= (others=>'0');
57              control <= "00";
58              anodos := "11110";
59          elsif count=preset then
60              count <= (others=>'0');
61              control <= control+"01";
62              anodos := anodos(3 downto 0) & '1';
63              if anodos="01111" then
64                  anodos := "11110";
65              end if;
66          else
67              count <= count+'1';
68          end if;
69          anodo_out(3 downto 0) <= anodos(3 downto 0);
70      end if;
71  end process;
```

## VHDL decodificador binário para 7 segmentos (parte 3)

```
73   with control select
74       deco <= dig1 when "00",
75           dig2 when "01",
76           dig3 when "10",
77           dig4 when others;
78   process (deco)
79   begin
80       case deco is
81           when "0000" => segmentos <= "11000000"; --0
82           when "0001" => segmentos <= "11111001"; --1
83           when "0010" => segmentos <= "10100100"; --2
84           when "0011" => segmentos <= "10110000"; --3
85           when "0100" => segmentos <= "10011001"; --4
86           when "0101" => segmentos <= "10010010"; --5
87           when "0110" => segmentos <= "10000010"; --6
88           when "0111" => segmentos <= "11111000"; --7
89           when "1000" => segmentos <= "10000000"; --8
90           when "1001" => segmentos <= "10011000"; --9
91           when "1010" => segmentos <= "10001000"; --A
92           when "1011" => segmentos <= "10000011"; --b
93           when "1100" => segmentos <= "11000110"; --c
94           when "1101" => segmentos <= "10100001"; --d
95           when "1110" => segmentos <= "10000110"; --E
96           when others => segmentos <= "10001110"; --F
97       end case;
98   end process;
```


## Testbench decodificador binário para 7 segmentos (parte 1)

```
38 ARCHITECTURE behavior OF tb_deco7seg IS
39
40     -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
41     COMPONENT deco7seg
42     PORT (
43         reset : IN  std_logic;
44         clk   : IN  std_logic;
45         A     : IN  std_logic_vector(7 downto 0);
46         anodo_out : OUT std_logic_vector(3 downto 0);
47         segmentos : OUT std_logic_vector(7 downto 0)
48     );
49     END COMPONENT;
50
51     --Inputs
52     signal reset : std_logic := '0';
53     signal clk : std_logic := '0';
54     signal A : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
55
56     --Outputs
57     signal anodo_out : std_logic_vector(3 downto 0);
58     signal segmentos : std_logic_vector(7 downto 0);
59
60     -- Clock period definitions
61     constant clk_period : time := 20 ns;
62
63 BEGIN
```

## Testbench decodificador binário para 7 segmentos (parte 2)

```
65      -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
66  uut: deco7seg PORT MAP (
67      reset => reset,
68      clk => clk,
69      A => A,
70      anodo_out => anodo_out,
71      segmentos => segmentos
72  );
73
74  -- Clock process definitions
75  clk_process :process
76  begin
77      clk <= '0';
78      wait for clk_period/2;
79      clk <= '1';
80      wait for clk_period/2;
81  end process;
82
83  -- Stimulus process
84  stim_proc: process
85  begin
86      reset <= '1'; wait for 100 ns;
87      reset <= '0'; wait for clk_period*10;
88      A <= "11111000"; wait;
89  end process;
```
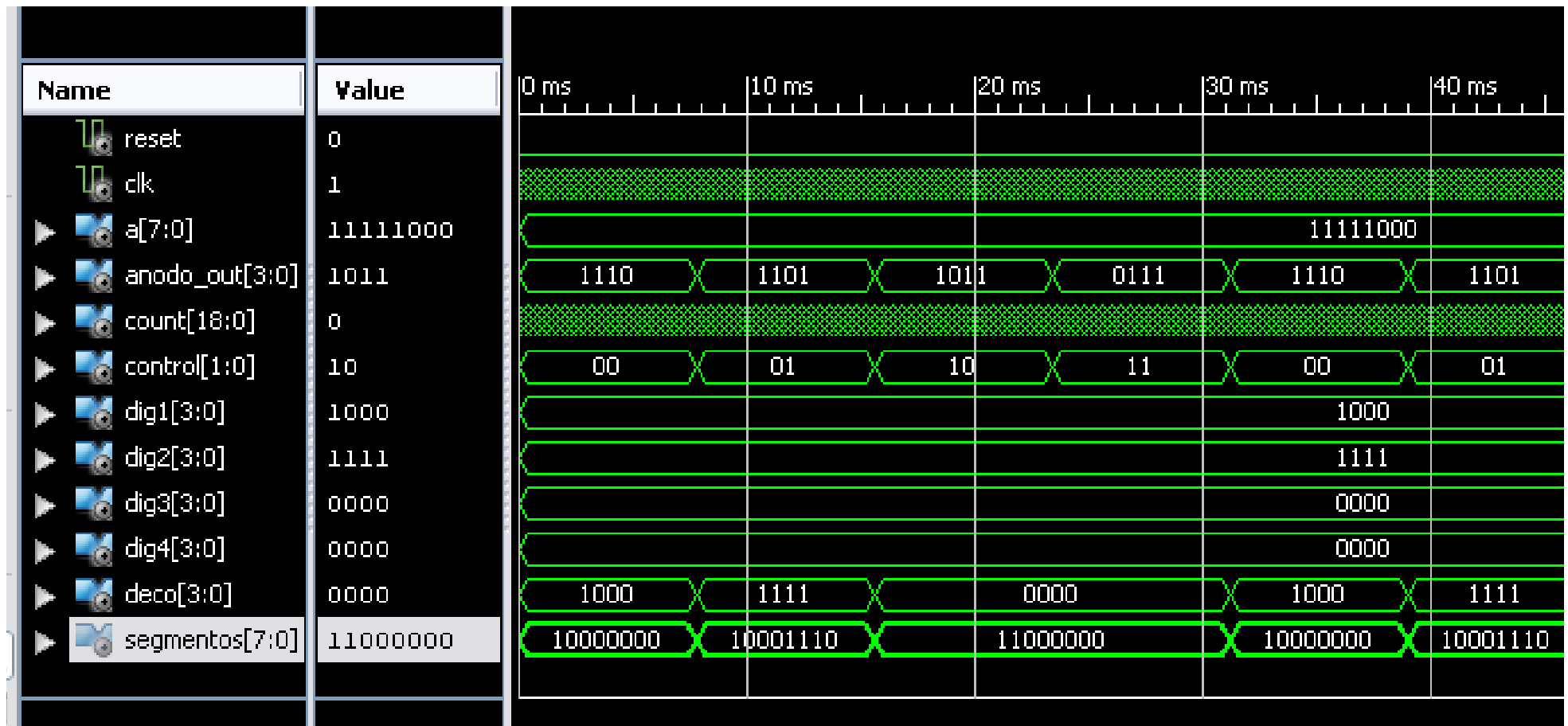
## Testbench decodificador binário para 7 segmentos (parte 3)



Atividade: implementar um contador BCD de 8 bits up/down e decodificador para 7 segmentos. O contador deve incrementar ou decrementar a uma frequência de 1 segundo. **(Dica: ver página p. 115 livro Volnei Pedroni)**

